

**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

## **UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

### **PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2021/2022**

NAMA KURSUS	:	ELEKTRONIK 1
KOD KURSUS	:	BBV20203
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JANUARI / FEBRUARI 2022
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	1. JAWAB <b>SEMUA</b> SOALAN
		2. PEPERIKSAAN AKHIR INI ADALAH PENTAKSIRAN SECARA <b>DALAM TALIAN</b> DAN DILAKSANAKAN SECARA <b>TUTUP BUKU</b>


KERTAS SOALANINI MENGANDUNGITUJUH (7) MUKA SURAT

**T SULIT**

**SULIT**

BBV 20203

- S1 (a) Berbantukan gambar rajah yang bersesuaian, terangkan cara elektron yang berada pada *valence band* berpindah ke *conduction band*? (3 markah)
- (b) Nyatakan satu bahan semikonduktor serta jelaskan bagaimana bahan tersebut dapat menyumbang kepada penghasilan bahan jenis N dan bahan jenis P. (7 markah)
- (c) **Rajah S1(c)** merupakan sebuah litar diod zener mudah. Diberi nilai  $V_z = V_{out}$  apabila diod zener berkonduksi. Diberi  $I_z (\text{min}) = 10\text{mA}$ ,  $V_i = 15\text{V} \pm 20\%$  dan  $R_L = 100\Omega$ .
- Tentukan nilai  $R$  yang bersesuaian. (5 markah)
  - Tentukan nilai  $I_z$  maksimum. (5 markah)
  - Lakarkan ciri-ciri I-V bagi menggambarkan operasi diod zener berdasarkan jawapan yang diperolehi serta jelaskan setiap parameter tersebut. (5 markah)

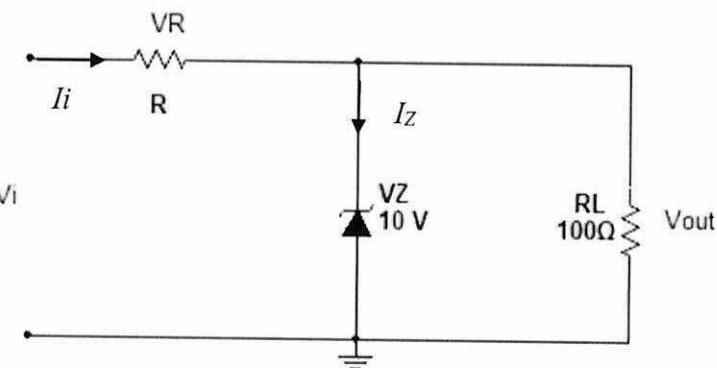**Rajah S1(c)**

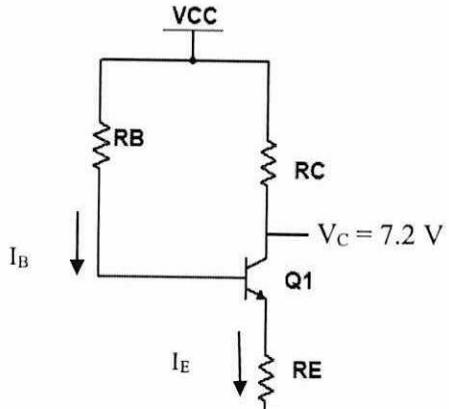
**SULIT**

BBV 20203

- S2 (a)** Berdasarkan **Rajah S2(a)**,

- terbitkan formula untuk mendapatkan  $I_C(sat)$  dan  $V_{CE(cutoff)}$ .
- jika diberi nilai bagi  $R_C = 2.2 \text{ k}\Omega$ ,  $V_C = 7.2 \text{ V}$ ,  $I_B = 20 \mu\text{A}$  dan  $I_E = 4 \text{ mA}$  tentukan nilai  $\beta$ .


(10 markah)

**Rajah S2(a)**

- (b) Berdasarkan **Rajah S2(b)**, diberi nilai  $V_C = 12 \text{ V}$ , tentukan nilai berikut dengan menggunakan kaedah penghampiran.

- $I_C$
- $V_E$
- $V_B$
- $R_I$

(15 markah)

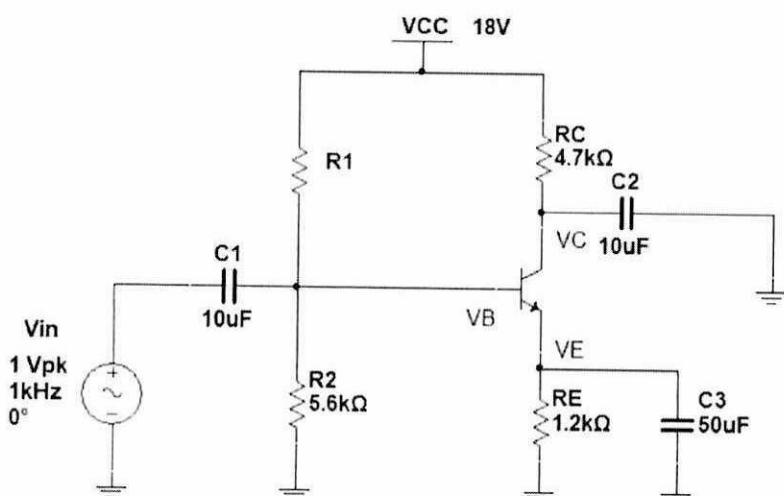
**Rajah S2 (b)**

**TERBUKA**  
**SULIT**

**SULIT**


BBV 20203

- S3** (a) Terdapat dua kaedah untuk mematikan litar SCR yang beroperasi. Berbantukan gambarajah yang bersesuaian, terangkan salah satu kaedah tersebut. (3 markah)
- (b) Bina litar kawalan lampu automatik yang dikawal dengan menggunakan SCR. Kawalan tersebut akan menghidupkan lampu pada waktu malam dan akan mematikan lampu pada waktu siang. Terangkan operasi berdasarkan litar yang dicadangkan. (6 markah)
- (c) Jika UJT seperti dalam **Rajah S3(c)** mempunyai nilai  $\eta = 0.65$  dan  $R_{BB} = 7\text{ k}\Omega$ , lukiskan litar setara UJT serta tentukan  $R_{B1}$  dan  $R_{B2}$ . (6 markah)

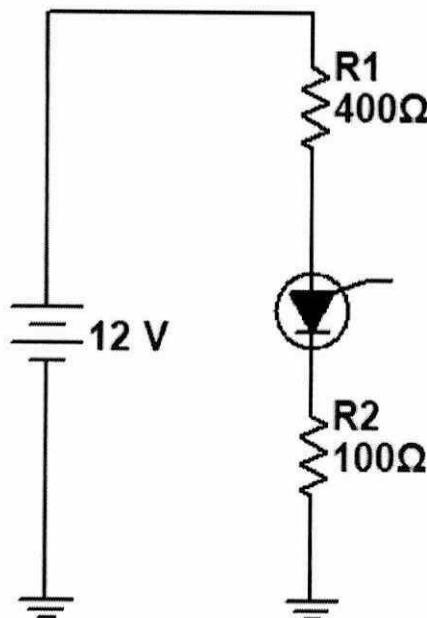**Rajah S3 (c)**

- (d) SCR dalam litar pada **Rajah S3(d)** dikehendaki menghasilkan sudut pengaliran minimum  $160^\circ$ . Anggapkan  $V_{GT} = 1.5$  V dan  $I_{GT} = 25$  mA dan  $V_{D1} = 0.7$  V.
- (i) Tentukan nilai  $R_1$ .  
(ii) Apakah fungsi diod  $D_1$  dalam litar tersebut?


(10 markah)

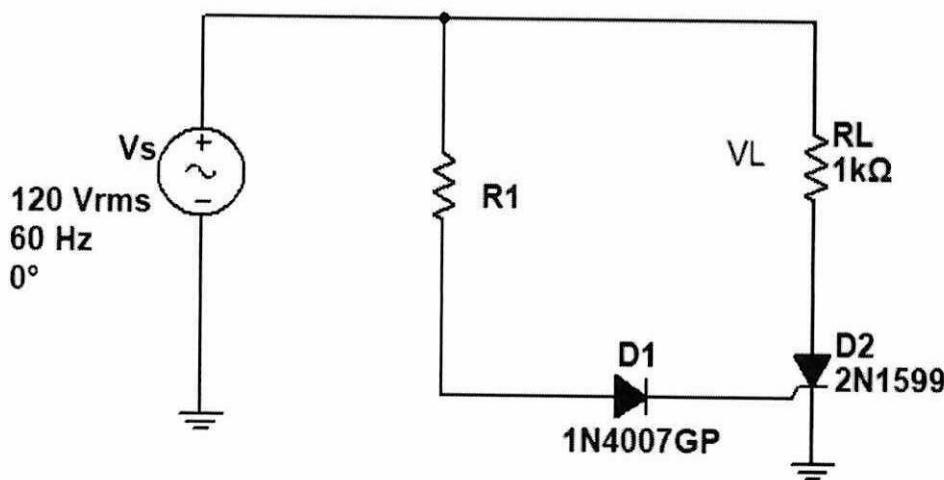**Rajah S3(d)**

**SULIT**

BBV 20203

- S4 (a) Senaraikan dua (2) kelebihan FET berbanding BJT.  
(5 markah)
- (b) Berdasarkan **Rajah S4(b)**, diberi nilai  $I_{DQ} = 2.5 \text{ mA}$  dan  $V_D = 12 \text{ V}$  dan  $V_{GS} = -1 \text{ V}$ , tentukan nilai bagi  $R_D$  dan  $R_S$ .  
(8 markah)

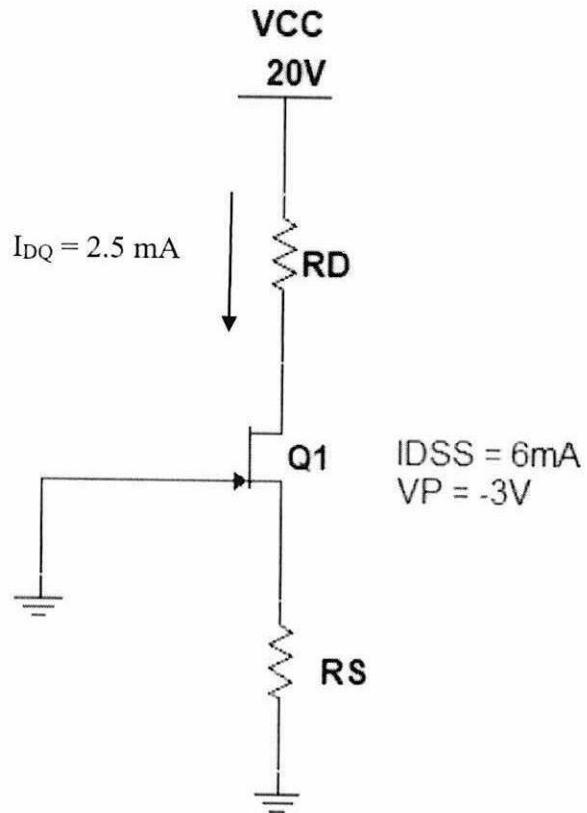**Rajah S4 (b)**

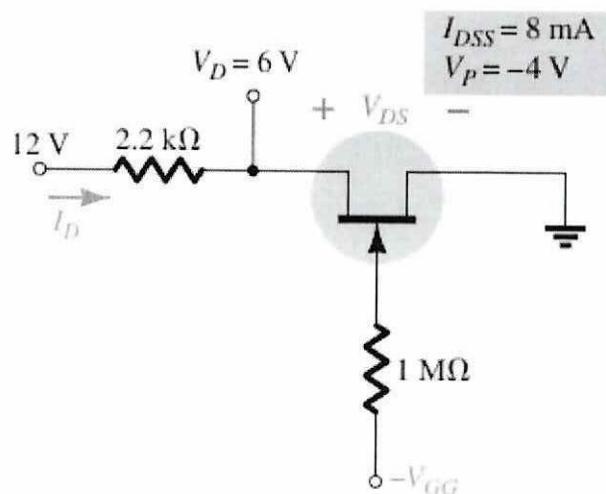
**SULIT**

BBV 20203

(c) Berdasarkan **Rajah S4(c)**, diberi nilai  $V_D = 6$  V, tentukan

- (i)  $I_D$
- (ii)  $V_{DS}$
- (iii)  $V_{GG}$

(12 markah)

**Rajah S4(c)****-SOALAN TAMAT-****TERBUKA**  
**SULIT**