



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2004/2005

NAMA MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI ELEKTRIK

KOD MATA PELAJARAN : BBT 3623

KURSUS : SARJANA MUDA PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL

TARIKH PEPERIKSAAN : MAC 2005


JANGKA MASA : 2 JAM 30 MINIT

ARAHAN : JAWAB LIMA SOALAN SAHAJA.

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI LIMA MUKA SURAT

BAHAGIAN A

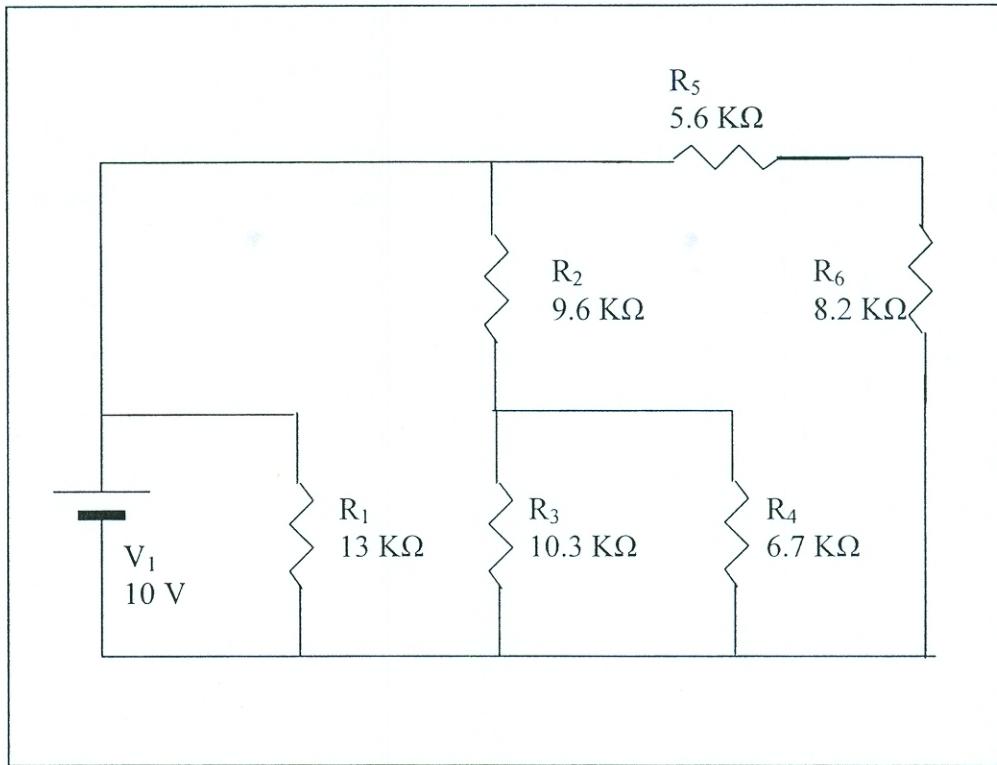
- S1 Tentukan nilai arus, voltan dan kuasa melintangi semua perintang dalam litar yang ditunjukkan dalam Rajah S1.



Rajah S1

(20 markah)

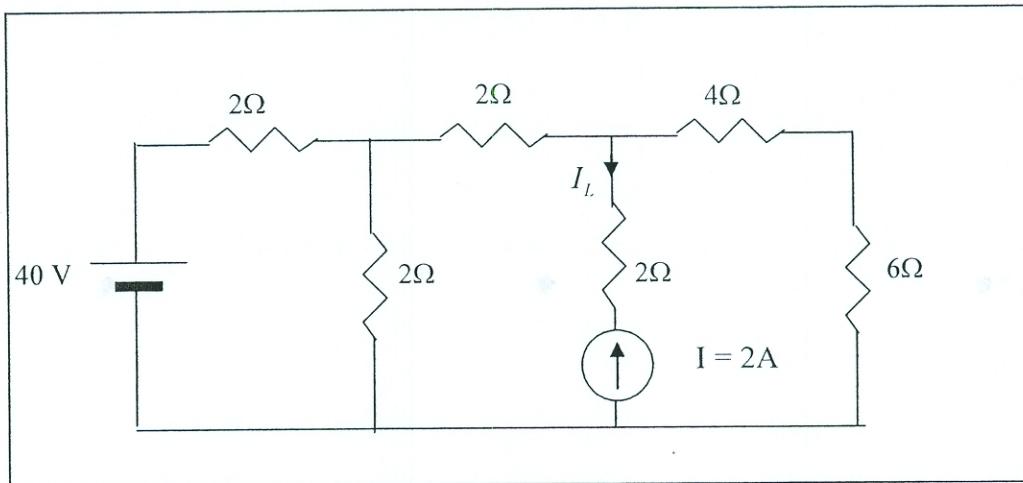- S2 Berpandukan Rajah S2 di bawah cari nilai arus I_L dengan menggunakan kaedah Teoram Thevenin.




Rajah S2

(20 markah)

- S3 Satu litar selari RLC mengandungi $R = 100 \Omega$, $L = 20 \text{ mH}$ dan $C = 10 \mu\text{F}$. Bekalan voltan a.u 35 V berfrekuensi $f = 500 \text{ Hz}$. Kira arus (i_L, i_C, i_R) dan voltan (V_R, V_L, V_C) melintangi komponen RLC dan juga sudut fasa arus dirujuk dari voltan bekalan.

(20 markah)

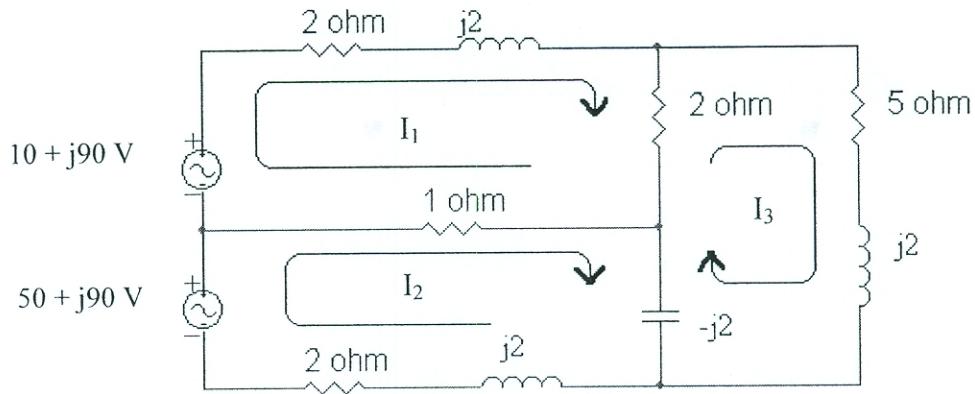
- S4 Aplikasikan Hukum Kirchoff, daparkan nilai arus gelung I_1 , I_2 dan I_3 dengan kaedah pengiraan matrik bagi litar rangkaian tetimbang seperti pada Rajah S4 di bawah ini.



Rajah S4

(20 markah)

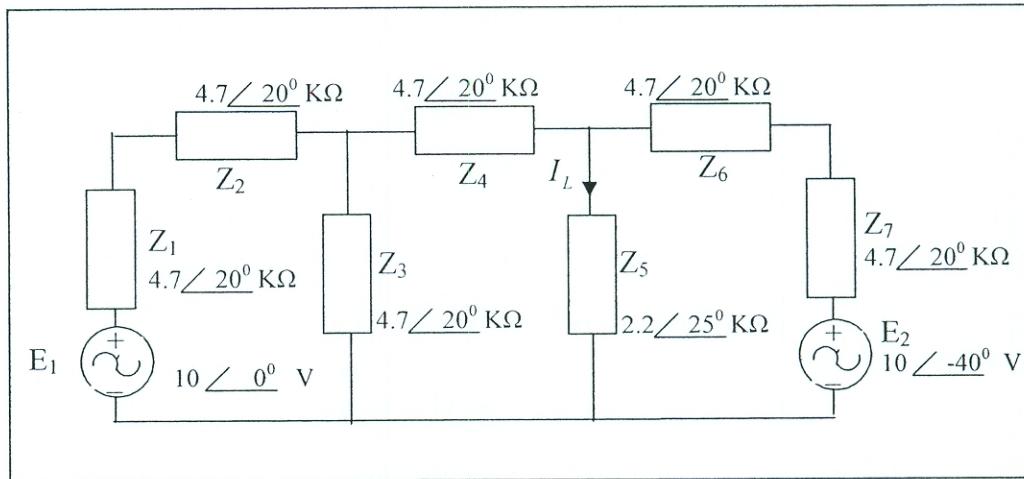
- S5 Guna kaedah Teorem Norton bagi menghuraikan suatu persamaan arus I_L yang melalui Z_5 dalam Rajah S5.



Rajah S5

(20 markah)

- S6 Satu beban bersambung Y tak seimbang mempunyai bekalan tiga dawai seperti dalam Rajah S6. Komponen-komponen bebannya terdiri daripada $R_1 = R_2 = R_3 = 50 \Omega$, $L_3 = 398 \text{ mH}$. Frekuensi bekalannya 60 Hz dan voltan talian 200 V. Kira arus-arus talian I_A , I_B dan I_C serta arus-arus beban I_a , I_b dan I_c .

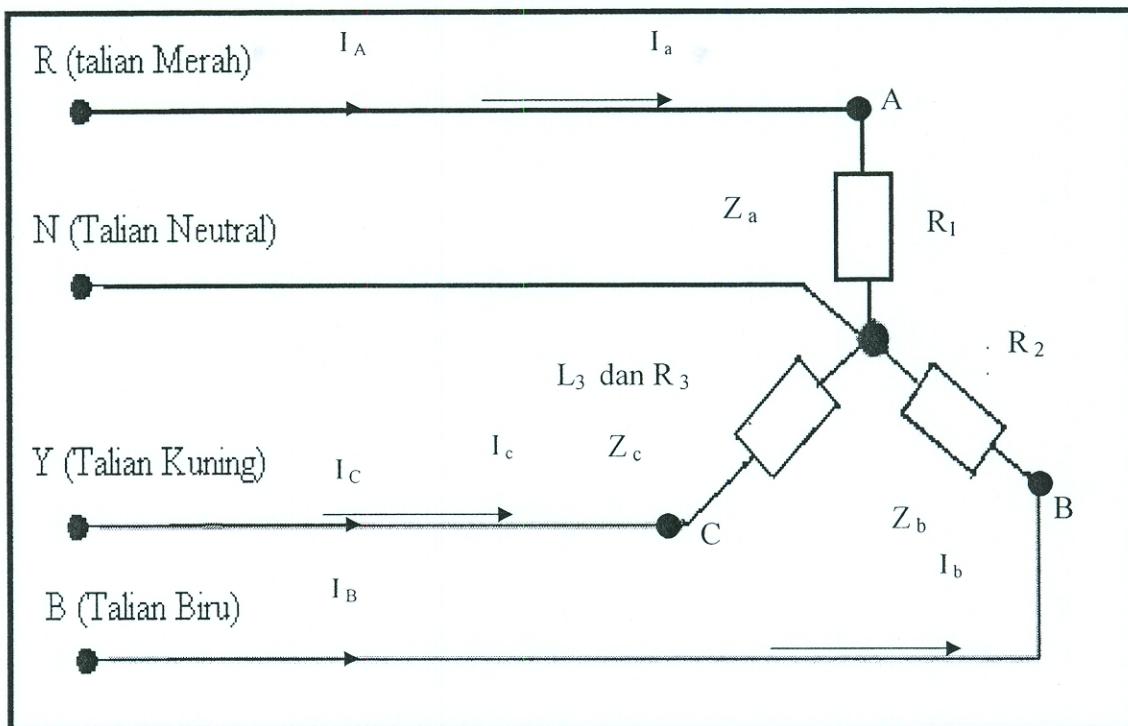Rajah S6

(20 markah)