

SULIT



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

## **UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

### **PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2022/2023**


NAMA KURSUS	:	PRINSIP TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD KURSUS	:	BBV 10503
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JULAI/OGOS 2023
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	1.	JAWAB <b>SEMUA</b> SOALAN YANG DISEDIAKAN.
	2.	PEPERIKSAAN AKHIR INI DILAKSANAKAN SECARA <b>TUTUP BUKU</b> .
	3.	PELAJAR <b>TIDAK DIBENARKAN</b> MERUJUK KEPADA MANA-MANA SUMBER RUJUKAN BAGI PEPERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN SECARA TUTUP BUKU.

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGİ ENAM (6) MUKA SURAT

**TERBUKA**


SULIT

- S1** (a) Berikan tiga (3) perbezaan antara sambungan bintang dan sambungan delta.  
(6 markah)
- (b) Beban dengan galangan  $20 - j15 \Omega$  telah seimbang dengan sambungan delta ke penjana  $V_{AB} = 330 \angle 0^\circ$  V. Hitung arus fasa beban dan arus talian.  
(6 markah)
- (c) Hitung arus talian bagi sambungan bintang tiga wayar dalam **Rajah S1(c)**.

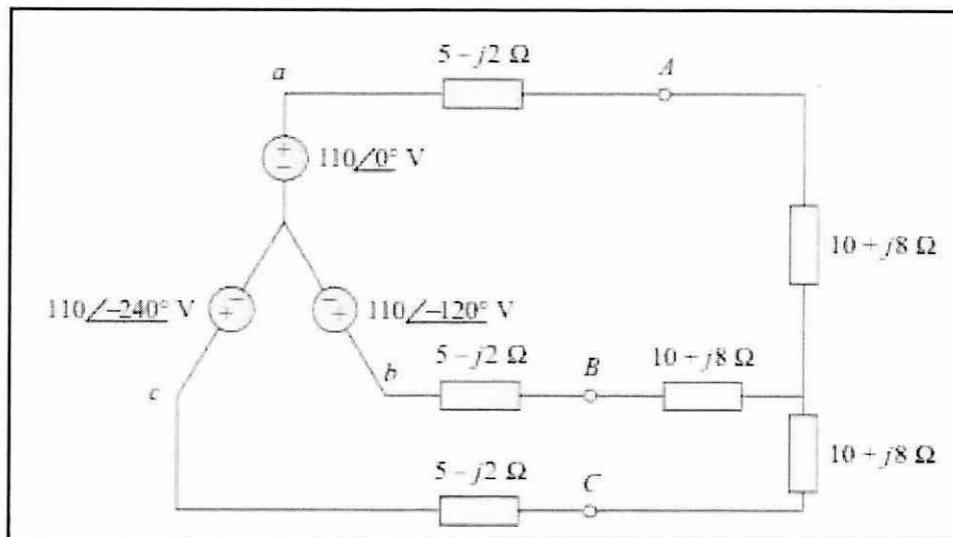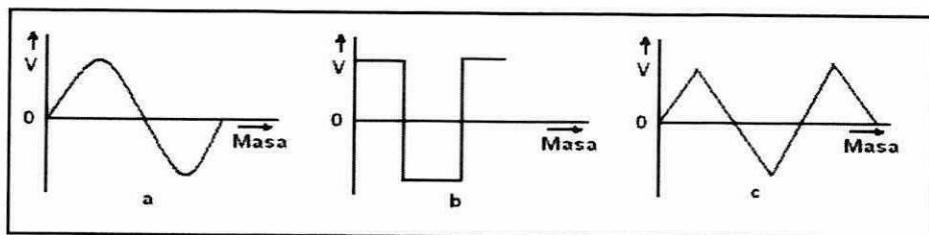**Rajah S1(c)**

(8 markah)


- S2 (a) Berikan nama bentuk setiap gelombang bagi arus ulang-alik (AC) dalam **Rajah S2(a)**.



Rajah S2(a)

(3 markah)

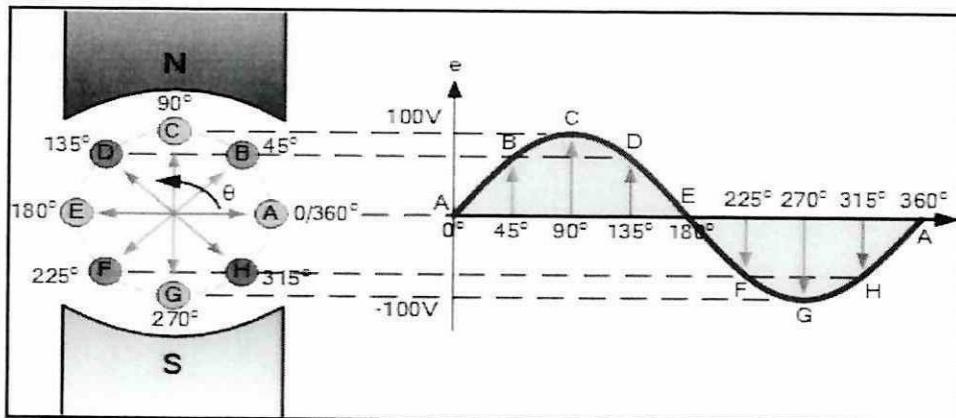- (b) Salin dan lengkapkan **Jadual S2(b)** dengan menentukan nilai  $e$  yang sepadan dengan sudut gegelung yang telah ditetapkan dalam **Rajah S2(b)**.



Rajah S2(b)

Jadual S2(b)

Sudut Gegelung ( $\theta$ )	$0^\circ$	$45^\circ$	$90^\circ$	$135^\circ$	$180^\circ$	$225^\circ$	$270^\circ$	$315^\circ$	$360^\circ$
$e = V_{\max} \cdot \sin \theta$									


(9 markah)

- (c) Sebuah litar mempunyai frekuensi 50 Hz dan voltan puncak ( $V_p$ ) ialah 20V.
- Tentukan voltan puncak ke puncak ( $V_{P-P}$ ).  
(2 markah)
  - Hitung masa ( $T$ ) untuk satu kitaran.  
(2 markah)
  - Lakar dan labelkan graf voltan melawan masa yang sepadan.  
(4 markah)

- S3** (a) Apakah maksud *resonans selari*?

(3 markah)

- (b) Berdasarkan **Rajah S3(b)**, dapatkan Frekuensi *Resonan*, Faktor Kualiti dan Lebar Jalur.

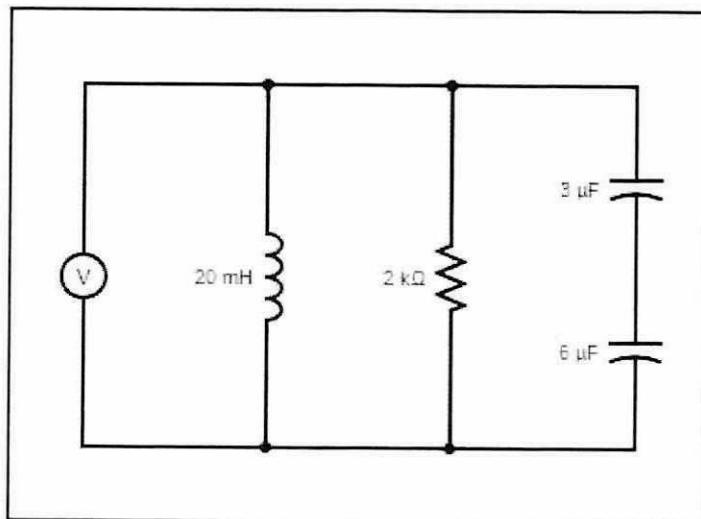**Rajah S3(b)**


(8 markah)

- (c) Gegelung dengan induktan  $180 \text{ mH}$  dan rintangan  $35 \Omega$  disambungkan ke bekalan  $100 \text{ V}_{\text{rms}} 50 \text{ Hz}$  seperti dalam **Rajah S3(c)**. Kirakan:


(i) Faktor Kuasa (3 markah)

(ii) Sudut Fasa (3 markah)

(iii) Kuasa Ketara ( $S$ ) yang digunakan oleh gegelung. (3 markah)

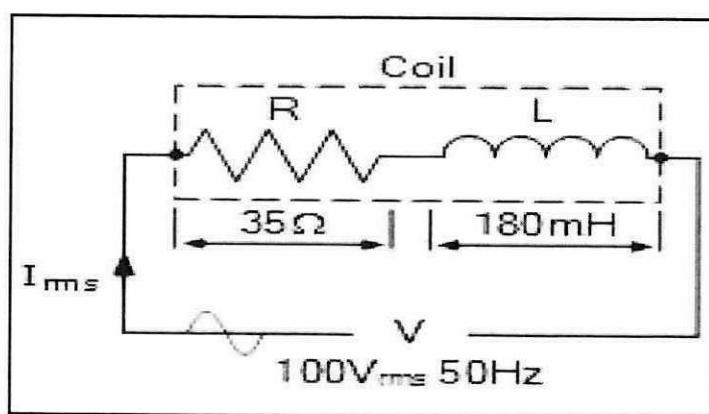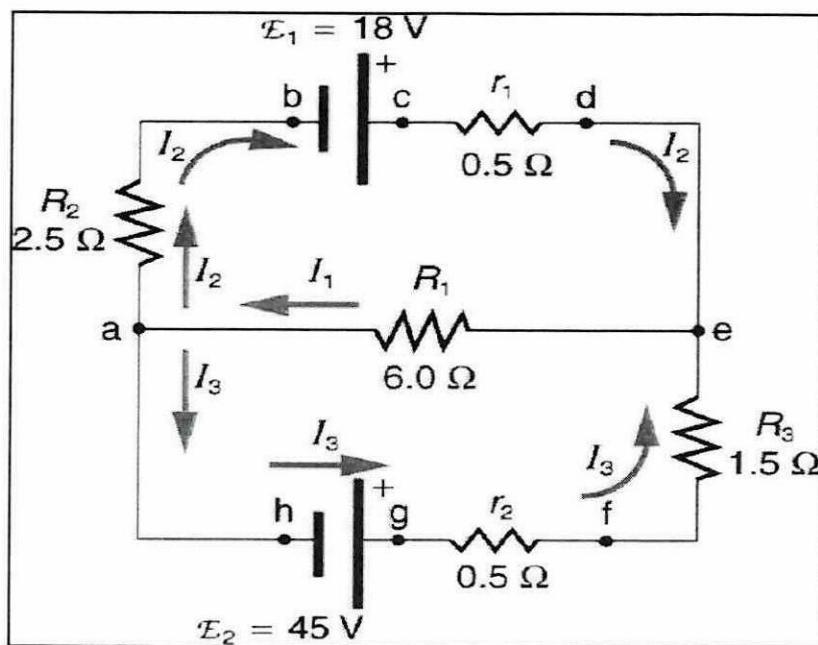**Rajah S3(c)**


- S4 (a) Gunakan hukum Kirchhoff untuk tentukan nilai arus  $I_1$ ,  $I_2$ , dan  $I_3$  dalam **Rajah S4(a)**.



**Rajah S4(a)**

(10 markah)

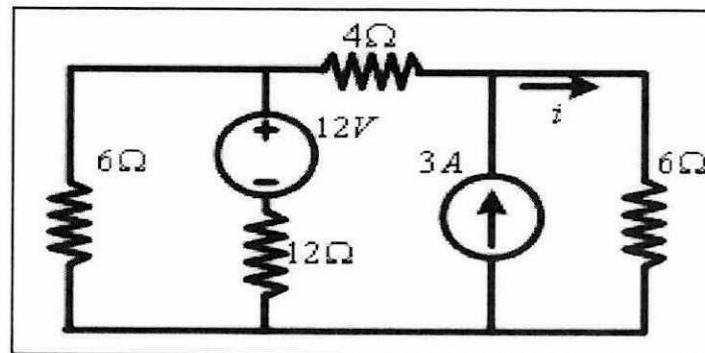- (b) Berdasarkan **Rajah S4(b)**, tentukan nilai arus (i) dengan menggunakan *theorem* Thevenin.




**Rajah S4(b)**

(10 markah)

**SULIT**

BBV10503

- S5** (a) Tentukan formula bagi arus ( $I$ ) pada sebuah pearuh.  
(2 markah)
- (b) Lukis dan labelkan gambar rajah litar RLC di dalam litar AU sambungan:  
(i) Siri  
(2 markah)  
(ii) Selari  
(2 markah)
- (c) Sebuah pemuat berkemuatan  $200\mu F$  disambung ke bekalan  $75V, 50Hz$ . Berapakah nilai regangan berkemuatan dan arus yang mengalir dalam litar tersebut?  
(4 markah)
- (d) Lukis dan labelkan gambarajah vektor bagi litar RLC sesiri untuk  $X_C > X_L$ .  
(4 markah)
- (e) Tentukan kehilangan kuasa dalam perintang  $1\Omega$  pada **Rajah S5(e)** dengan menggunakan Teorem Thevenin.

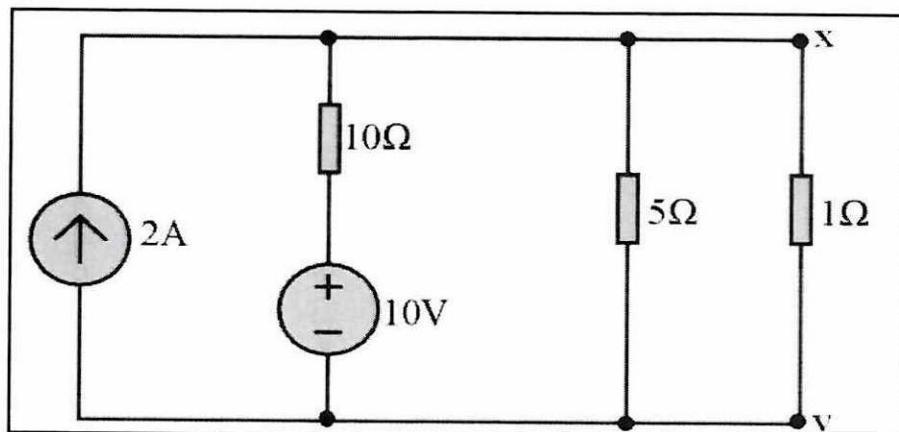**Rajah S5(e)**

(6 markah)

**- SOALAN TAMAT -**