

SULIT



UTHM
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

**PEPERIKSAAN AKHIR
SEMESTER I
SESI 2023/2024**


NAMA KURSUS	:	PRINSIP TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD KURSUS	:	BBV 10503
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JANUARI/FEBRUARI 2024
JANGKA MASA	:	3 JAM
INSTRUCTIONS	:	<ol style="list-style-type: none">1. JAWAB SEMUA SOALAN2. PEPERIKSAAN AKHIR INI DILAKSANAKAN SECARA<input type="checkbox"/> Buka buku<input checked="" type="checkbox"/> Tutup buku3. PELAJAR TIDAK DIBENARKAN MERUJUK KEPADA MANA-MANA SUMBER RUJUKAN BAGI PEPERIKSAAN YANG DILAKSANAKAN SECARA TUTUP BUKU

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI LIMA (5) MUKA SURAT


SULIT

TERBUKA

- S1** (a) Berikan definisi bagi *Norton Theorem* beserta bantuan gambarajah yang sesuai. (2 markah)
- (b) Terangkan prinsip penyelesaian menggunakan Teorem Tindihan (Superposition Theorem) bagi litar elektrik. (3 markah)
- (c) Bagi litar di dalam **Rajah S1.1**, dengan menggunakan Teorem Tindihan (Superposition Theorem), kira
- arus yang mengalir pada perintang R_1
 - arus pada sumber bateri 12 V
 - arus pada sumber bateri 24 V
- (15 markah)

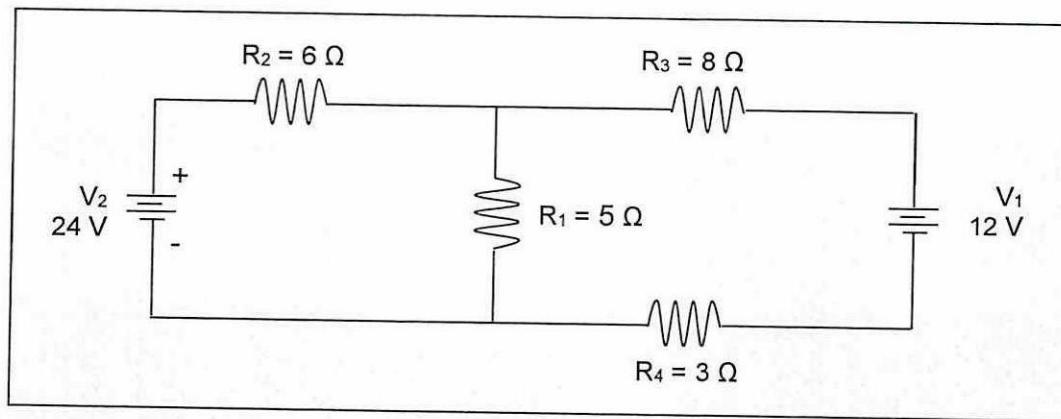**Rajah S1.1**

- S2** (a) Berikan definisi salunan (resonance). (2 markah)
- (b) Tuliskan persamaan bagi gelombang di dalam **Rajah S2.1** di bawah. (3 markah)

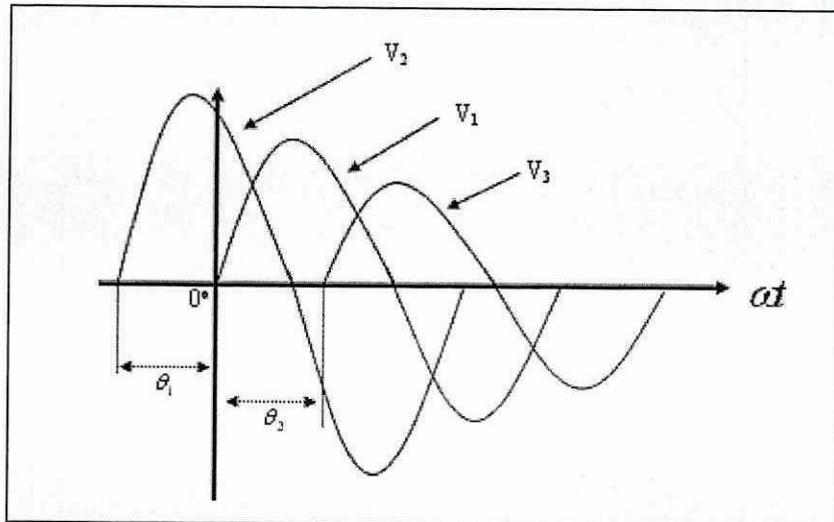**Rajah S2.1**

- (c) Satu pemuat bernilai $50 \mu\text{F}$ dan perintang $2 \text{k}\Omega$ disambung selari dengan gegelung pearuh bernilai 100 mH melalui bekalan $240 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$, lukiskan litar berdasarkan maklumat yang diberikan dan kirakan,
- (i) arus pada pemuat dan sudut fasa.
 - (ii) arus pada pearuh dan sudut fasa.
 - (iii) galangan litar.
 - (iv) kuasa sebenar.

(15 markah)

- S3** (a) Berikan definisi sistem tiga fasa. (2 markah)
- (b) Dengan bantuan gambarajah yang sesuai terangkan bagaimana kaedah pengujian bagi mengukur kuasa dengan menggunakan satu meter kuasa pada sambungan secara bintang. (6 markah)
- (c) Tiga gegelung yang setiap satunya mengandungi perintang 8Ω dan regangan pearuh 9Ω disambung ke bekalan 415 V, 3-fasa. Berdasarkan data yang diberi,
- (i) lukiskan sambungan litar secara bintang dan delta.
 - (ii) kirakan voltan talian dan voltan fasa bagi sambungan secara bintang dan delta.
 - (iii) kirakan arus talian dan arus fasa bagi sambungan secara bintang dan delta.
- (12 markah)
- S4** (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pengubah? (2 markah)
- (b) Pengubah mempunyai tiga jenis kehilangan iaitu kehilangan kuprum, kehilangan arus pusar dan kehilangan histerisis. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kehilangan histerisis dan bagaimanakah cara untuk mengatasinya. (6 markah)
- (c) Tiga pemuat disambung secara delta pada bekalan 415 V, 50 Hz, 3-fasa. Jika arus talian ialah 30 A,
- (i) kirakan nilai kemuatan pada setiap pemuat.
 - (ii) sekiranya satu motor a.u disambung sebagai beban yang mempunyai kuasa masukan sebanyak 9 kW, kirakan faktor kuasa dan kuasa regangan bagi sistem ini.
- (12 markah)

- S5** (a) Nyatakan dua (2) kebaikan sistem berbilang fasa berbanding sistem satu fasa.
(2 markah)
- (b) Pengubah dikelaskan kepada dua jenis yang utama iaitu pengubah jenis *core* dan pengubah jenis *shell*. Terangkan dengan jelas beserta gambarajah yang sesuai binaan pengubah jenis *core*.
(6 markah)
- (c) Satu unit bekalan kuasa menggunakan sebuah pengubah 1ϕ , 200 KVA, 4000/200 V, 50 Hz mempunyai 150 lilitan sekunder. Bagi memudahkan penyelenggaraan tentukan,
- (i) arus *primer*
 - (ii) bilangan lilitan *primer*
 - (iii) nilai *fluks* maksima
 - (iv) kecekapan sewaktu beban penuh
- (12 markah)

- SOALAN TAMAT -