



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2006/2007

NAMA MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INDUSTRI
ELEKTRIK

KOD MATA PELAJARAN : BBT 3623

KURSUS : SARJANA MUDA PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL


TARIKH PEPERIKSAAN : NOVEMBER 2006

JANGKA MASA : 3 JAM

ARAHAN : JAWAB LIMA SOALAN
SAHAJA


KERTAS SOALAN INI MENGANDUNG EMPAT MUKA SURAT

- S1 Dalam Rajah S1 berikut, sekiranya $V_s = 48$ V, cari nilai arus yang melalui perintang R_3 dengan menggunakan teorem norton.

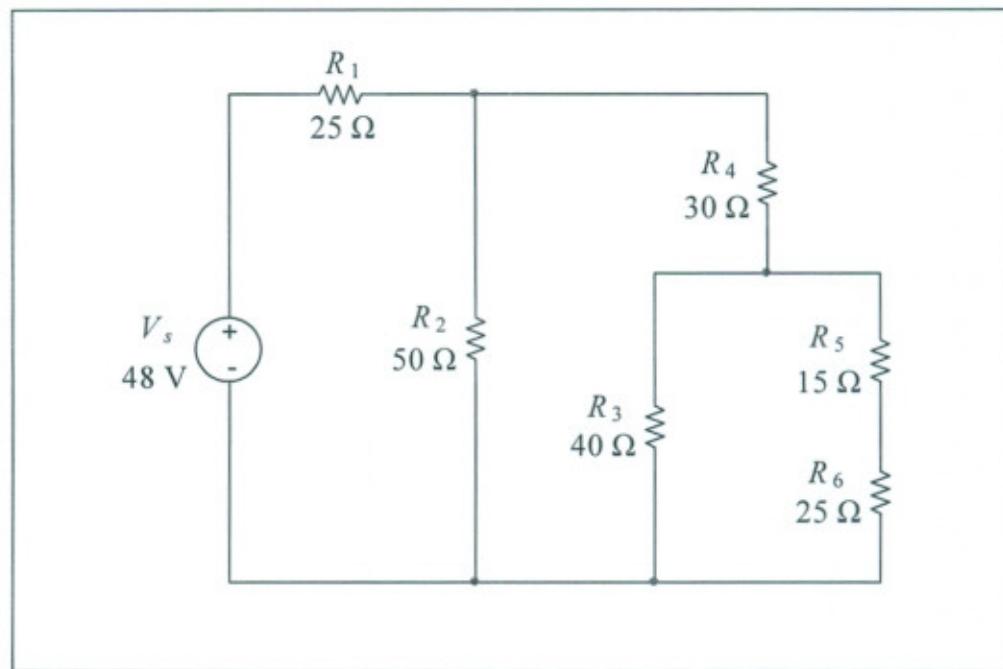Rajah S1

(20 markah)


- S2 Gunakan teorem tindihan untuk mencari arus melalui perintang R_3 dalam Rajah S2.

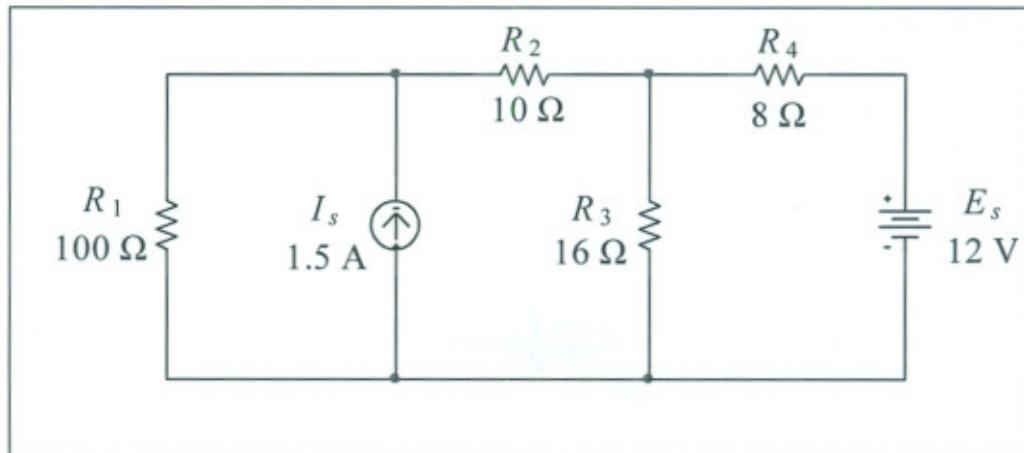Rajah S2

(20 markah)

S3 Bagi litar dalam Rajah S3:

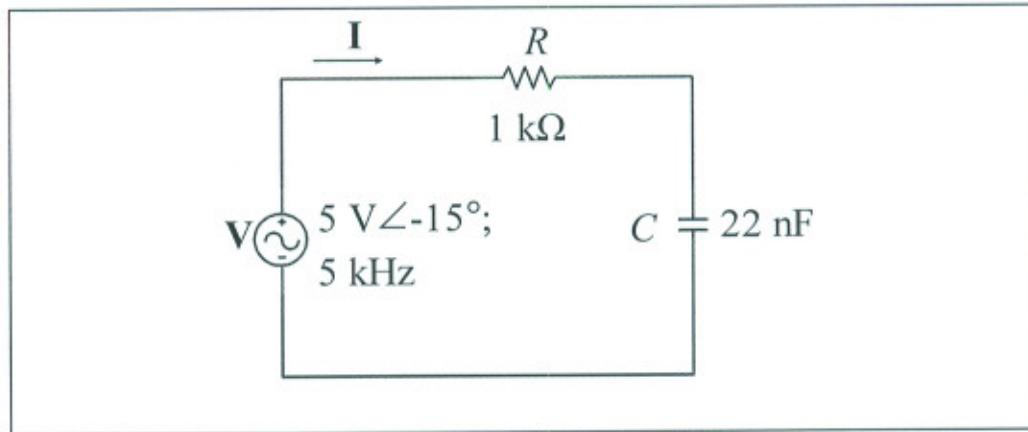- (a) lakarkan segitiga galangan;
- (b) cari nilai arus fasor \mathbf{I} ;
- (c) lakarkan rajah fasor;
- (d) lakarkan segitiga kuasa;




Rajah S3

(20 markah)

S4 Sekiranya dalam Rajah S4 berikut, diketahui bahawa, $v = 170 \sin(800\pi t + 60^\circ) \text{ V}$;

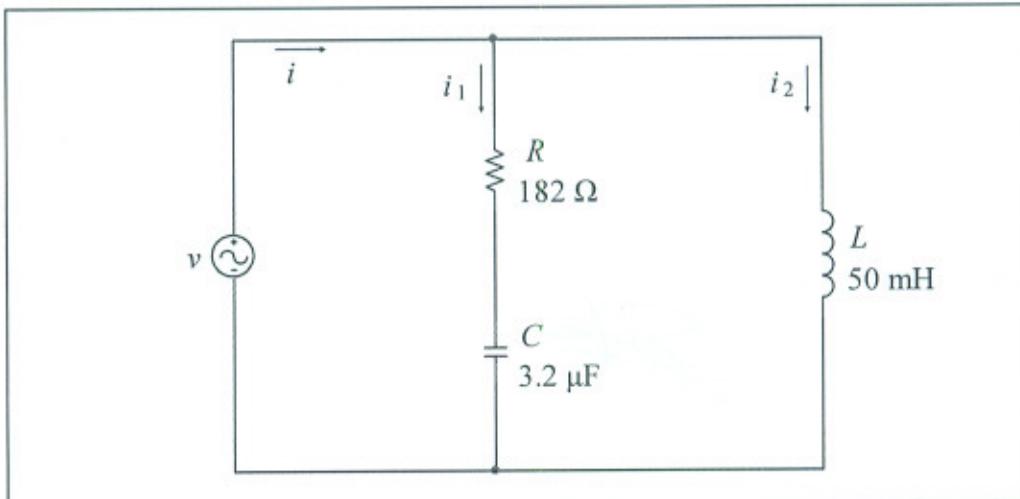- (a) cari arus fasor \mathbf{I}_1 , \mathbf{I}_2 dan \mathbf{I} ; serta lakarkan rajah fasornya bersama dengan voltan fasor \mathbf{V} ;
- (b) dapatkan ungkapan bagi i_1 , i_2 dan i ;
- (c) cari kuasa yang dilesapkan oleh litar;



Rajah S4

(20 markah)

- S5 Tiga gegelung yang serupa, setiap satu mempunyai rintangan 20Ω dan induktans 0.5 H disambungkan secara (a) bintang dan (b) delta kepada satu bekalan tiga fasa $400 \text{ V}; 50 \text{ Hz}$. Kira arus dan jumlah kuasa yang diserap dalam kedua-dua cara sambungan tersebut.

(20 markah)

- S6 Lilitan primer satu transformer $30 \text{ kVA}, 6000 \text{ V}/230 \text{ V}$ mempunyai rintangan 10Ω , manakala lilitan sekundernya mempunyai rintangan 0.016Ω . Jumlah reaktans bagi transformer dirujukkan kepada primer ialah 23Ω . Kirakan peratusan pengaturan bagi transformer tersebut apabila ianya membekalkan arus beban-penuh pada faktor kuasa 0.8 menyusul.

(20 markah)