



KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2006/07

NAMA MATA PELAJARAN : ELEKTRONIK INDUSTRI

KOD MATAPELAJARAN : BBT 3643

KURSUS : SARJANA MUDA PENDIDIKAN
TEKNIK DAN VOKASIONAL

TARIKH PEPERIKSAAN : NOVEMBER 2006

JANGKAMASA : 3 JAM

ARAHAN:

**JAWAB LIMA SOALAN SAHAJA DALAM KERTAS JAWAPAN YANG
DISEDIAKAN.**

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMA MUKA SURAT BER CETAK

S1. a) Terangkan berkaitan bahan semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik.
(4 Markah)

b) Berbantukan rajah yang bersesuaian apakah ikatan Kovelen bagi Germanium.
Berikan empat faktor yang membolehkan elektron terbebas dari ikatan Kovelen.
(8 Markah)

c) Lukiskan rajah struktur atom dan nyatakan sifat bahan-bahan bagi:
i) Germanium yang mempunyai no atom 32.
ii) Silikon yang mempunyai no atom 14.
(8 Markah)

S2. a) Terangkan kebaikan diod zener berbanding diod biasa.
(4 Markah)

b) Lakarkan simbol skematik, lengkuk ciri I-V bagi diod silikon dan diod zener serta
terangkan ciri-cirinya.
(8 Markah)

c) Lakarkan struktur binaan dan simbol skematik bagi transistor NPN. Berbantukan
gambarajah struktur binaan transistor NPN, terangkan kendalian transistor.
(8 Markah)

S3. a) Lakarkan struktur binaan dan simbol skematik bagi semikonduktor TRIAK.
(4 Markah)

b) Terangkan lengkuk cirian I-V dan operasi bagi semikonduktor SCR.
(8 Markah)


c) Terangkan operasi semikonduktor-semikonduktor berikut:
i) FET
ii) MOSFET
(8 Markah)

- S4. a) Berdasarkan gambarajah blok dan skematik unit bekalan kuasa AT, terangkan fungsi serta kendalian setiap bahagian yang ada.

(8 Markah)

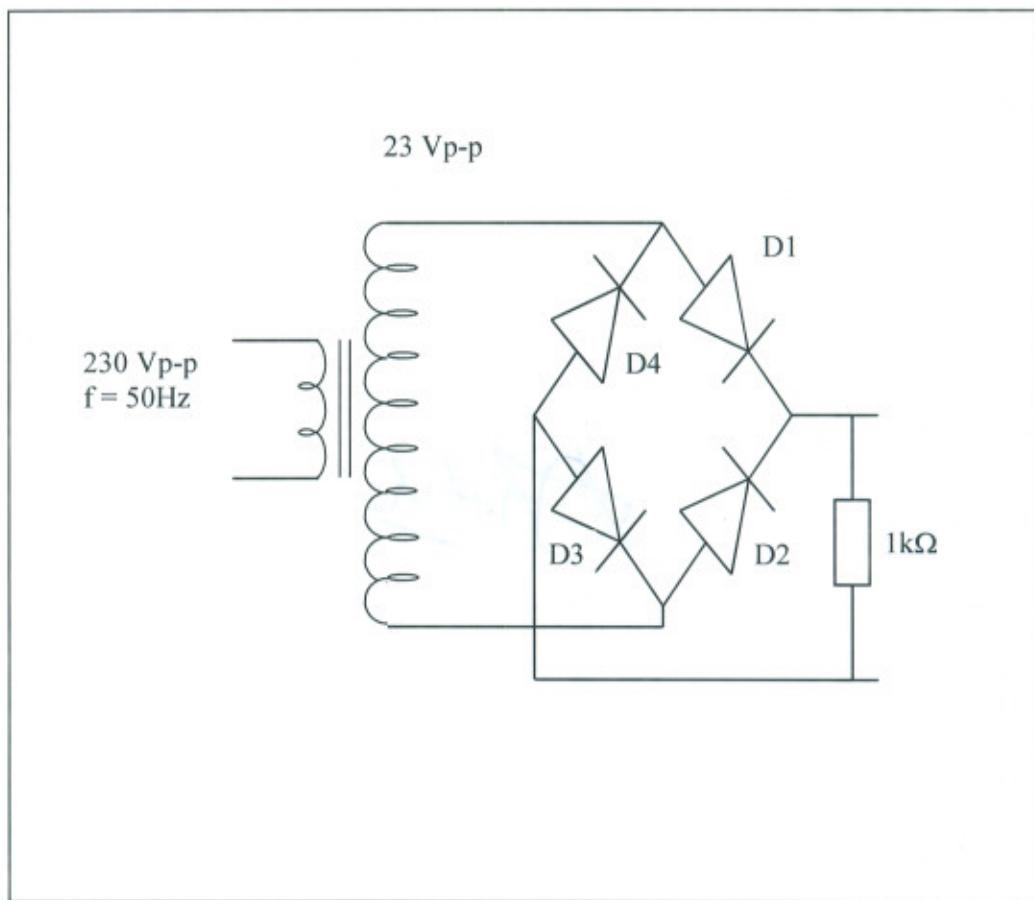- b) Rajah S4(b) di bawah menunjukkan penerus tetimbang yang menggunakan diod silikon. Anggapkan $V_F = 0.7$ V.


- Kirakan nisbah lilitan transformer.
- Kirakan voltan keluaran dan frekuensi
- Lakarkan bentuk gelombang keluaran
- Cadangkan bagaimana hendak mengurangkan voltan riak.



Rajah S4(b)

(12 Markah)


- S5. a) Lukiskan litar penguat pengeluar sepunya yang mempunyai teknik pincang tapak dengan suapbalik pengeluar.
- (3 Markah)
- b) Terangkan kendalian penguat pengeluar sepunya yang menggunakan teknik pincang pembahagi voltan.
- (5 Markah)
- c) Berdasarkan Rajah S5(c) di bawah, diketahui $R_1=R_2=6.2K\Omega$, $R_L=1K\Omega$, $\beta=100$, $R_E = 2K\Omega$ dan $V_{cc}=12V$. Dengan mengabaikan V_{BE} , kirakan:
- V_B ,
 - arus I_E ,
 - V_C dan
 - gandaan voltan jika $V_m = 1.0mVp-p$.

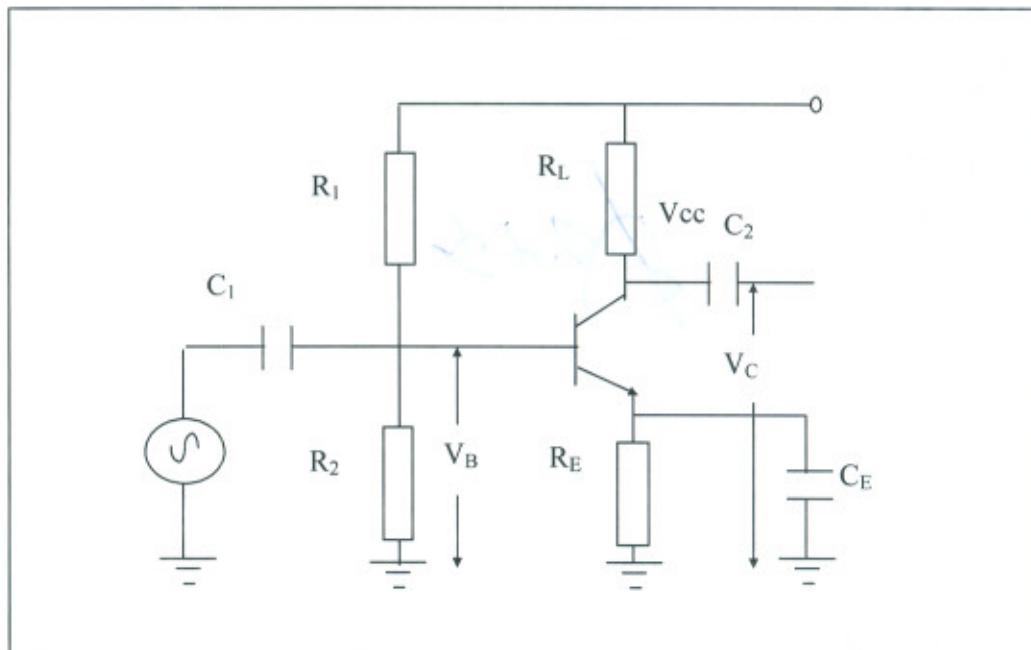

Rajah S5(c)

(12 Markah)

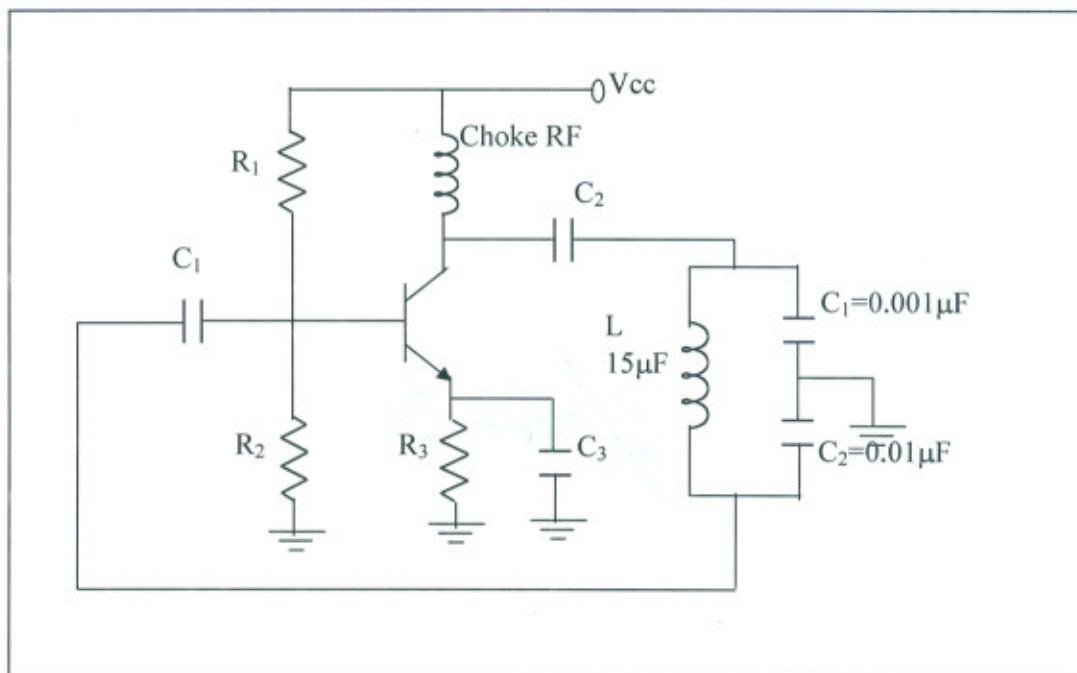- S6. a) Berbantuan gambarajah blok berikan pengertian bagi pengayun.
- (4 Markah)
- b) Lukiskan gambarajah blok suapbalik dalam pengayun dan terangkan kendaliannya.
- (8 Markah)
- c) Merujuk kepada Rajah S6(c) di bawah :
- Kirakan nilai frekuensi ayunan dan faktor suapbalik bagi litar di atas.
 - Kirakan gandaan voltan, A_V yang diperlukan oleh litar untuk memulakan ayunan.



Rajah S6(c)

(8 Markah)