

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2012/2013

NAMA KURSUS	:	TEKNOLOGI ELEKTRIK
KOD KURSUS	:	BBT 20203
PROGRAM	:	SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JUN 2013
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAH	:	JAWAB LIMA SOALAN SAHAJA DARIPADA LAPAN SOALAN YANG DISEDIAKAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGITUJUH(7)MUKASURAT


SULIT

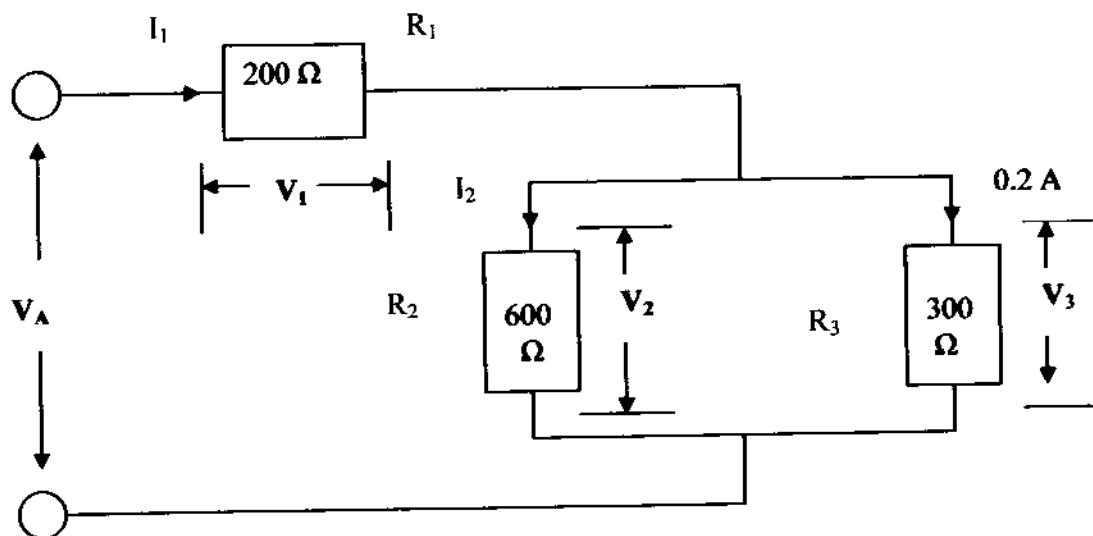- S1** (a) Takrifkan Hukum Ohm's. (3 markah)
- (b) (i) Nyatakan ciri-ciri arus dan voltej dalam litar siri. (2 markah)
- (ii) Terbitkan formula $R_j = R_1 + R_2 + R_3$ (3 markah)
- (c) Kirakan nilai voltej V_1 , V_2 , V_3 , V_A dan arus I_1 , I_2 dalam Rajah S1(c). (12 markah)




Rajah S1(c): Litar Siri-selari

- S2 (a) Takrifkan kuasa dalam litar elektrik. (2 markah)
- (b) (i) Terbitkan formula $P = I^2 R$ (3 markah)
- (ii) Jelaskan apakah jenis sambungan litar dalam sistem pendawaian dan mengapa ia dipilih? (4 markah)
- (c) Berpandukan litar kompleks dalam Rajah S2 (c) tentukan nilai-nilai berikut:
- jumlah rintangan (5 markah)
 - jumlah arus I (2 markah)
 - arus yang mengalir pada perintang 30Ω (4 markah)

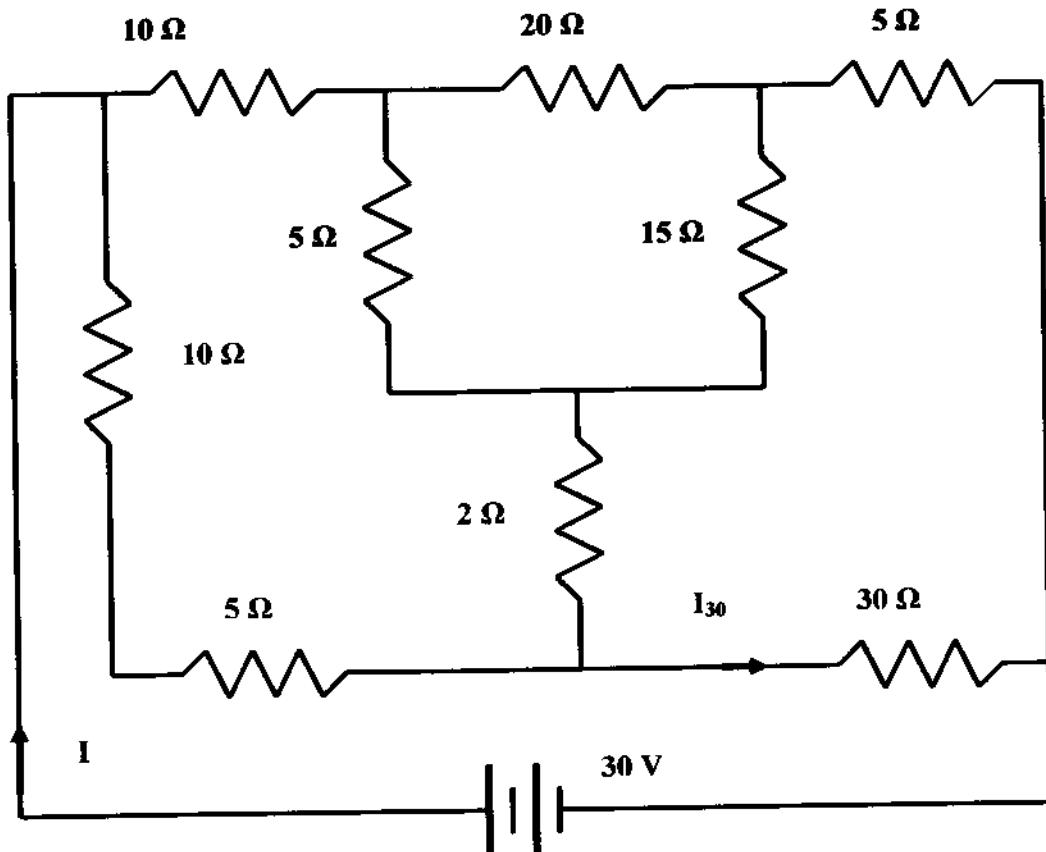


Rajah S2 (c): Litar Kompleks

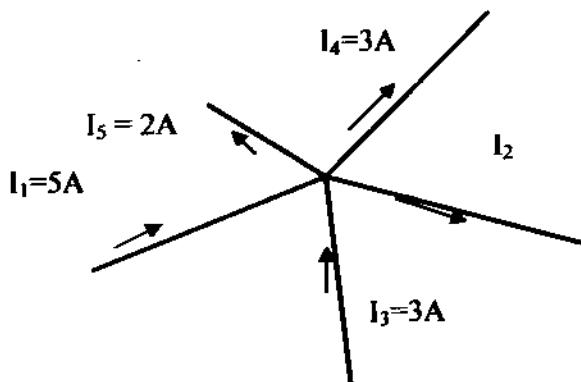- S3 (a) Takrifkan Hukum Kirchoff voltan.
 (3 markah)
- (b) (i) Berapakah nilai arus I_2 dalam Rajah 3 (b) (i).
 (3 markah)



Rajah S3 (b) (i): Hukum Kirchoff Arus

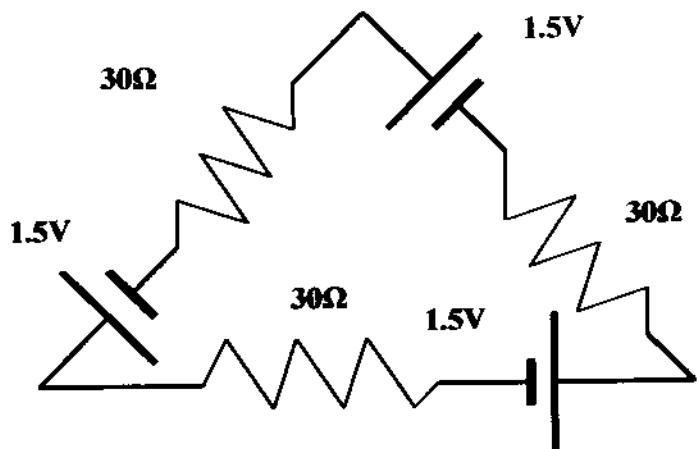
- (ii) Terdapat 3 biji sel yang sama nilai disambung bersiri membentuk litar tutup. Setiap sel mempunyai d.g.e 1.5V dengan rintangan dalam 30Ω . Hitungkan nilai arus I seperti dalam Rajah 3 (b) (ii).
 (4 markah)



Rajah S3 (b) (ii): Hukum Kirchoff

- (c) Merujuk kepada litar dalam Rajah 3 (c), dengan menggunakan hukum Kirchoff hitungkan arus yang mengalir melalui perintang 2Ω pada cabang X-Y.

(10 markah)

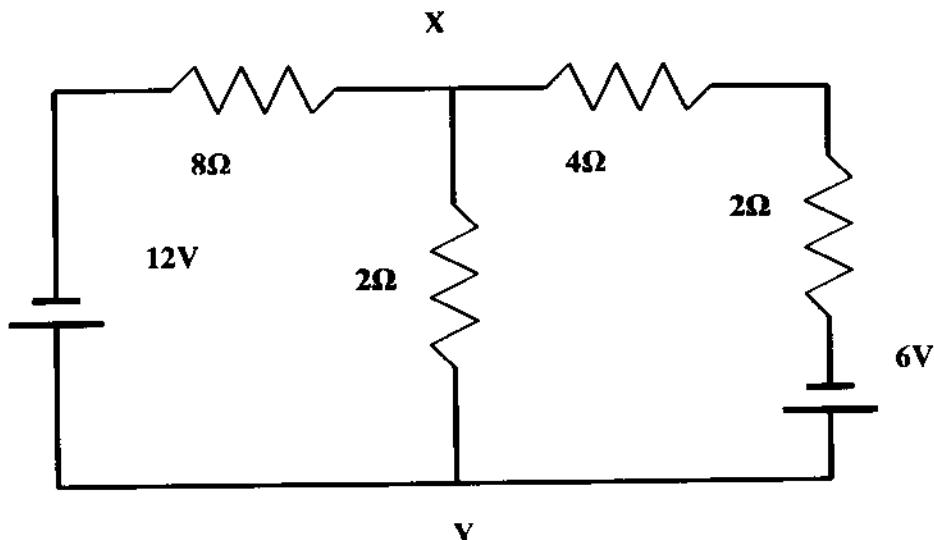**Rajah S3 (c): Hukum Kirchoff Voltej**

- S4**
- (a) Apakah yang dimaksudkan dengan regangan induktif (*inductive reactance*) dalam litar arus ulang alik ?
(2 markah)
 - (b) Lakarkan bentuk gelombang arus dan voltan pada komponen berikut:
 - (i) rintangan tulin
(2 markah)
 - (ii) aruhan tulin
(2 markah)
 - (iii) kapasitan tulin
(2 markah)
 - (c) Litar AU dengan nilai rintangan 20Ω , aruhan 0.1 H dan kapasitan $600\mu\text{F}$ disambung secara bersiri kepada bekalan $440\text{V}, 50\text{Hz}$.
Hitungkan
 - (i) jumlah galangan
(4 markah)
 - (ii) jumlah arus
(4 markah)
 - (iii) faktor kuasa
(4 markah)

- S5** (a) Nyatakan dua kebaikan sistem berbilang fasa berbanding sistem satu fasa. (2 markah)
- (b) (i) Terbitkan formula $I_L = \sqrt{3} I_p$ (3 markah)
(ii) Lukis dan label gelombang d.g.e tiga fasa (3 markah)
- (c) Sistem $3\ Ø$ seimbang mempunyai tiga gelung, tiap-tiap satu mempunyai rentangan $20\ \Omega$ dan aruhan $0.5\ H$ secara bintang dan delta kepada bekalan 3 fasa, $415V$, $50\ Hz$. Kirakan arus talian dan jumlah kuasa yang diserap untuk sambungan berikut:
- (i) sambungan bintang (6 markah)
(ii) sambungan delta. (6 markah)
- S6** (a) Senaraikan dua kaedah penyejukan pengubah. (3 markah)
- (b) (i) Mengapakah teras besi dibentuk berlapis (*laminated*) ? (3 markah)
(ii) Namakan dua jenis binaan pengubah dan jelaskan kesesuaian setiap jenis dari aspek voltan tinggi dan rendah. (4 markah)
- (c) Sebuah pengubah $50\ kVA$ mempunyai kehilangan besi sebanyak $430\ W$ dan kehilangan tembaga $525\ W$ apabila digunakan semasa beban penuh dengan faktor kuasa 0.7 . Hitungkan
- (i) kecekapan sewaktu beban penuh (5 markah)
(ii) kecekapan sewaktu separuh beban (5 markah)

- S7 (a) Namakan tiga jenis motor arus terus (AT). (3 markah)
- (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan daya gerak elektrik balik (*back emf*) pada motor arus terus (AT) ? (3 markah)
- (ii) Tunjukkan melalui lakaran litar motor pirau AT bagaimana arah putaran dapat diterbalikkan (reverse). (4 markah)
- (c) Sebuah motor pirau 240 V berputar pada kelajuan 1000 psm dan mengambil arus sebanyak 10 A pada keadaan tanpa beban. Jumlah rintangan angkir dan medan masing-masing berjumlah 0.2 ohm dan 120 ohm. Kirakan kelajuan ketika berbeban dan mengambil arus sebanyak 41 A. Anggupkan fluks berkeadaan malar. (10 markah)
- S8 (a) Senaraikan dua sebab mengapa motor aruhan tiga fasa banyak digunakan di industri untuk pelbagai tugas pacuan. (2 markah)
- (b) (i) Apakah yang dimaksudkan dengan gelincir (*slip*) ? (2 markah)
- (iii) Mengapakah penghidup (starter) digunakan untuk motor aruhan Sangkat tupai ? (4 markah)
- (c) Motor aruhan $3\ \Omega$ sambungan bintang 3,300V, 50 Hz dengan kuasa keluaran 100 kW mempunyai kelajuan segerak 500 psm. Babas (*slip*) pada beban penuh ialah 1.8% manakala faktor kuasa 0.85. Terdapat beberapa kesusutan seperti kesusutan tembaga pada stator sebanyak 2440W dan kesusutan besi pula ialah 3500W sementara kesusutan semasa berputar sebanyak 1200W. Hitungkan:
- (i) kesusutan tembaga pada rotor (4 markah)
- (ii) keluaran stator atau masukan rotor (4 markah)
- (iii) kecekapan pada beban penuh (2 markah)