



**SULIT**



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**


**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER II  
SESI 2013/2014**

NAMA KURSUS	:	ELEKTRONIK 2
KOD KURSUS	:	BBV 30303
PROGRAM	:	3 BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JUN 2014
MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	A) JAWAB LIMA (5) SOALAN SAHAJA.

**KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LAPAN (8) MUKA SURAT**

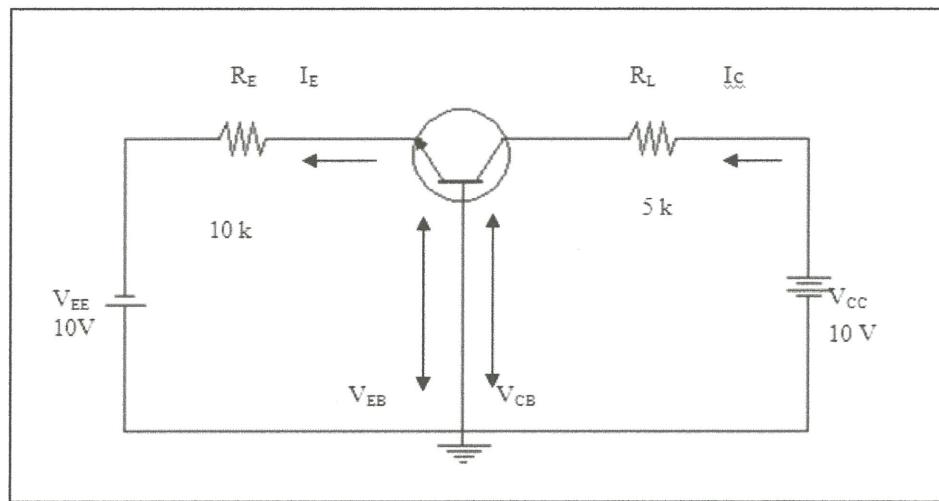
**SULIT**

- S1 (a) Nyatakan fungsi utama bagi penguat isyarat kecil. (1 markah)
- (b) Gandaan arus bagi litar tapak sepunya adalah tidak melebihi satu. Terangkan maksud gandaan arus serta hubungan dengan faktor alfa bagi litar tapak sepunya dengan menggunakan contoh yang sesuai. (4 markah)
- (c) Berdasarkan Rajah S1(c), lukiskan kembali litar kepada yang lebih praktikal. Daripada litar tersebut, tentukan:
- (i) Persamaan bagi  $V_{EE}$ .
  - (ii) Persamaan  $V_{CB}$ .
  - (iii) Nilai  $V_{CB}$  jika transistor yang digunakan adalah dari jenis silikon dan  $I_C$  adalah 98% dari  $I_E$ . (15 markah)




Rajah S1(c)

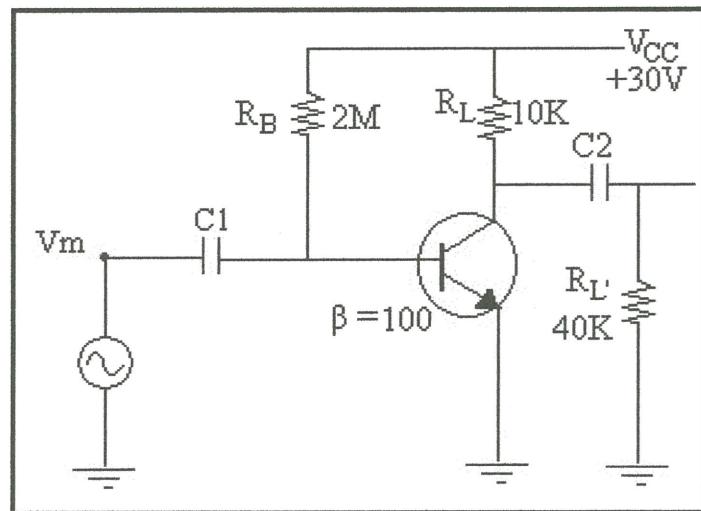- S2 (a) Faktor Beta ( $\beta$ ) biasanya dikaitkan di dalam litar tatarajah pengeluar sepunya. Tuliskan pengertian bagi Beta a.t. ( $\beta_{at}$ ). (2 markah)
- (b) Rajah S2(b), merupakan litar penguat tatarajah pengeluar sepunya.
- Lukiskan litar persamaan a.t. (6 markah)
  - Lukiskan litar persamaan a.u. (6 markah)
  - Tentukan gandaan voltan. (6 markah)




Rajah S2(b)

- S3 (a) Sebuah pembesar suara hanya menghasilkan 10 W sahaja, namun kuasa masukannya ialah 20 W. Tentukan peratus kecekapan. (2 markah)
- (b) Penguat kuasa lazimnya terletak pada bahagian akhir dalam sistem penguat yang terdiri dari kelas A, kelas B dan kelas AB. Nyatakan perbezaan antara kelas-kelas tersebut dalam bentuk jadual dari aspek garis beban dan kecekapan kuasa. (6 markah)
- (c) Litar dalam Rajah S3(c) di bawah merupakan Penguat Tolak Balik Kelas B. Berpandukan litar di bawah:
- Tuliskan nama bahagian yang berlabel A. (1 markah)
  - Lakarkan bentuk gelombang pada bahagian N11 dan N12. (2 markah)
  - Terangkan operasi litar bagi Rajah S3(c) di bawah. (9 markah)

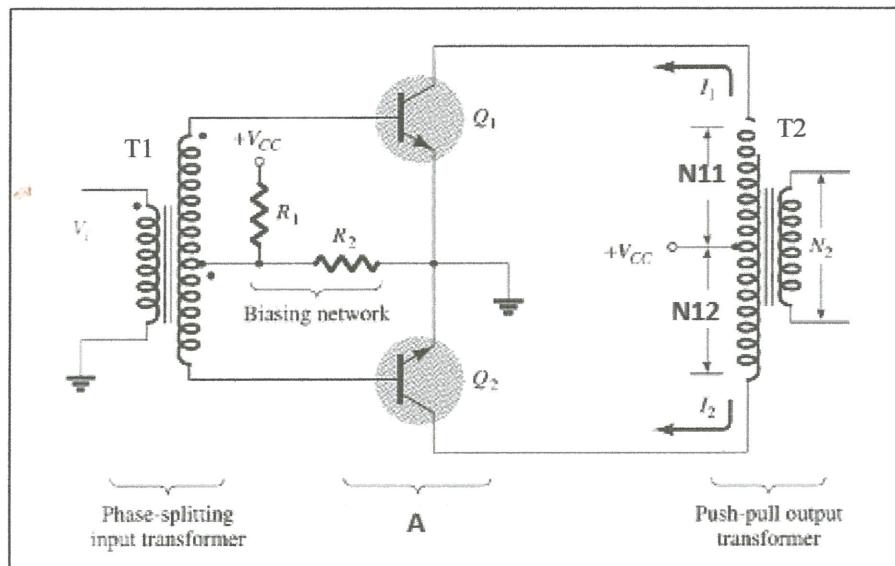


Rajah S3(c)

- S4 (a) Penguat suap balik terbahagi kepada dua jenis yang utama. Senaraikan kedua-dua jenis penguat suap balik itu. (2 markah)
- (b) Kedua-dua penguat suap balik yang disenaraikan dalam soalan (a) di atas mempunyai perbezaan yang tertentu, terutamanya bentuk gelombang isyarat keluaran. Lukiskan perbezaan gelombang isyarat masukan dan isyarat keluaran bagi kedua-dua jenis penguat suap balik tersebut. (5 markah)
- (c) Berdasarkan Rajah S4(c) di bawah, jika  $\beta=100$  dan mengabaikan  $V_{BE}$ , kira:
- (i) Nilai  $V_B$  dan  $I_E$ . (4 markah)
  - (ii) Gandaan voltan jika  $V_m = 1.0 \text{ mVp-p}$  dan satu kapasitor pirau disambung selari dengan  $R_E$ . (9 markah)

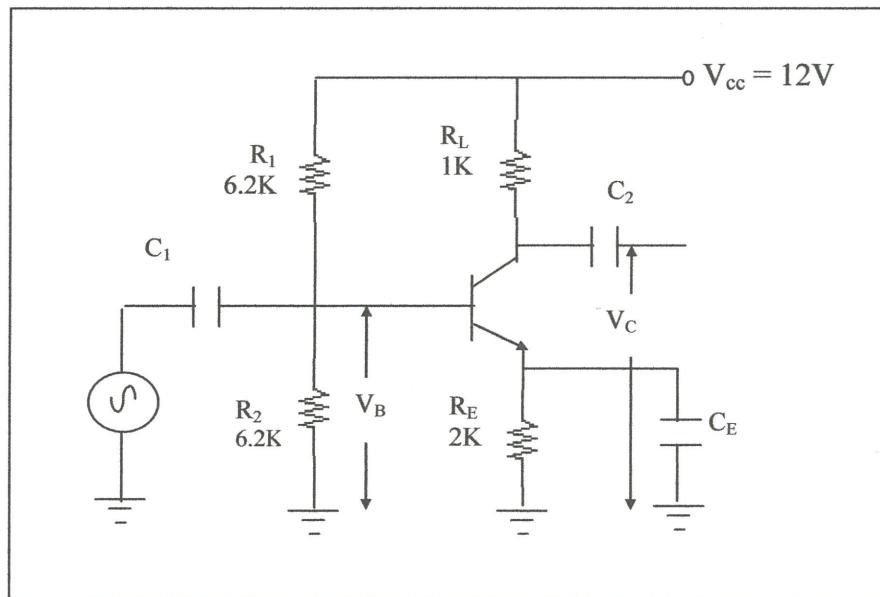


Rajah S4(c)

- S5 (a) Penguat kendalian (*Op-Amp*) ialah litar yang mempunyai amplifier yang bergandaan tinggi. Senaraikan tiga kegunaannya di dalam industri elektronik. (3 markah)
- (b) Kira *Common-mode Rejection Ratio* (CMRR) (dB) bagi nilai-nilai *Op-Amp* berikut :  $V_d=1 \text{ mV}$ ,  $V_o=200 \text{ mV}$  dan  $V_c=1 \text{ mV}$ ,  $V_o=30 \mu\text{V}$ . (5 markah)
- (c) Dapatkan hubungan antara  $V_o/V_i$  bagi litar pada Rajah S5(c). (12 markah)

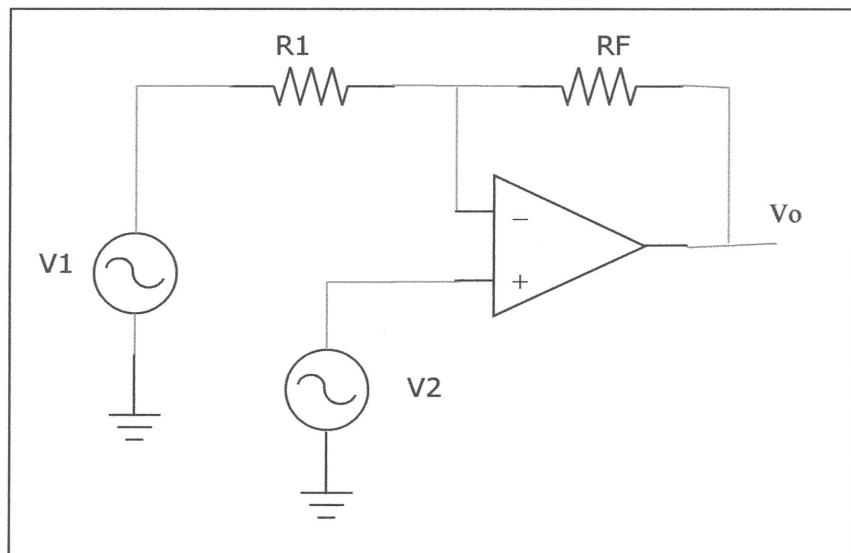


Rajah S5(c)

- S6 (a)** Pengayun merupakan elemen penting yang terdapat dalam barang pengguna.
- Namakan dua kelas pengayun. (2 markah)
  - Lakarkan satu gambarajah blok pengayun asas dengan melabelkan setiap bahagian. (3 markah)
- (b)** Pengayun Collpits dalam Rajah S4(b) mempunyai nilai berikut:  $R1 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R2 = 6.2 \text{ k}\Omega$ ,  $C1 = C2 = 0.01 \mu\text{F}$  dan  $L1 = 2.2 \mu\text{H}$ .
- Tentukan gandaan voltan bagi penguat. (2 markah)
  - Tentukan frekuensi ayunan dan faktor suap balik. (6 markah)
  - Tandakan bahagian kawalan gandaan, suap balik positif dan komponen penentu frekuensi dengan melukis semula litar di bawah. (7 markah)

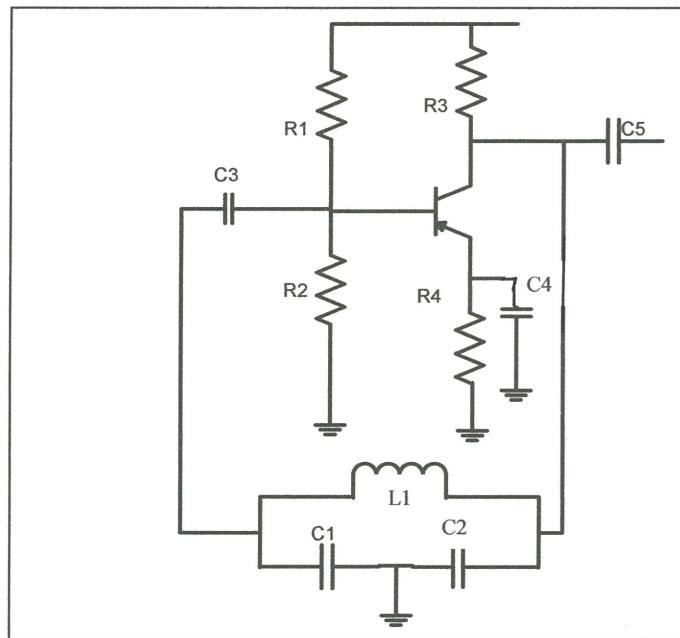

Rajah S4(b)

- S7 (a) Pengayun merupakan sumber penjanaan isyarat yang asas bagi pelbagai aplikasi dalam litar elektronik. Jelaskan pengertian pengayun. (2 markah)
- (b) Pengayun Rangkaian RC merupakan sejenis rangkaian yang digunakan di dalam litar pengayun bagi menghasilkan isyarat berfrekuensi rendah dan sederhana. Kirakan frekuensi ayunan bagi rangkaian tersebut yang mengandungi perintang bernilai  $1\text{ k}\Omega$  dan pemuat bernilai  $100\text{ pF}$ . (3 markah)
- (c) Terdapat tiga jenis pengayun yang menghasilkan gelombang keluaran bukan berbentuk sinus atau dinamakan *Multivibrator* iaitu *Astable Multivibrator*, *Monostable Multivibrator* dan *Dwistable Multivibrator*. Merujuk Rajah S7(c) di bawah:
- Namakan jenis pengayun *Multivibrator* tersebut. (1 markah)
  - Terangkan fungsi komponen perintang dan pemuat. (6 markah)
  - Terangkan kendalian litar. (8 markah)

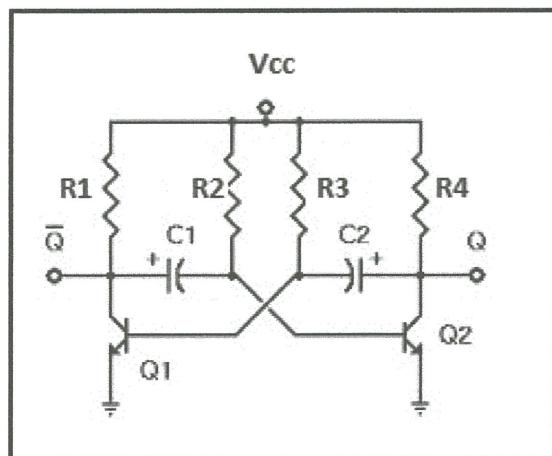

Rajah S7(c)

-SOALAN TAMAT-