



**UTHM**  
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

**UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**


**PEPERIKSAAN AKHIR  
SEMESTER II  
SESI 2016/2017**

NAMA KURSUS : ELEKTRONIK 2  
KOD KURSUS : BBV 30303  
KOD PROGRAM : BBE  
TARIKH PEPERIKSAAN : JUN 2017  
JANGKA MASA : 3 JAM  
ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

**TERBUKA**

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT

- S1** (a) Senaraikan tiga tatarajah peranti separuh pengalir transistor litar penguat. (3 markah)
- (b) Lakarkan graf arus pemungut melawan voltan pemungut bagi transistor tapak sepunya semasa  $I_E = 1 \text{ mA}$  dan  $I_E = 2 \text{ mA}$ . (6 markah)
- (c) Berdasarkan **Rajah S1(c)**, kirakan arus,  $I_E$  dan voltan pincangan,  $V_{CE}$  seterusnya gandaan voltan,  $A_V$  bagi litar dibawah (11 markah)

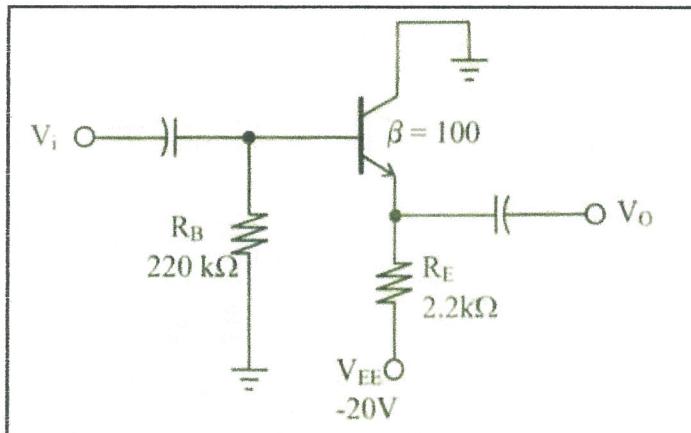**Rajah S1(c)**

- S2** (a) Nyatakan dua (2) jenis kelas pengayun dan lakarkan satu gambarajah blok pengayun bagi kedua-dua jenis kelas tersebut berserta dengan gelombang keluaran. (4 markah)
- (b) Litar penjanaan frekuensi bagi pengayun terbahagi kepada dua, iaitu pengayun yang menjanakan frekuensi audio dan pengayun yang menjanakan frekuensi radio. Terangkan tentang kedua-duanya dan berikan satu contoh pengayun bagi kedua-dua kategori ini. (6 markah)

**TERBUKA**

c) Padan suaikan Rajah S2(c) berikut dengan keterangan yang berkaitan dengananya.


A	Titik Pengendalian A.T ( Titik -Q )	A	Takat dimana arus Pemungut ( $I_C$ ) berada pada nilai maksimum dan nilai $V_C$ adalah sifar.
B	Titik Ketepuan A.T	B	Takat dimana tiada arus pemungut boleh mengalir dan nilai $V_C$ menurut nilai $V_{CC}$ ( $V_C = V_{CC}$ ).
C	Titik Potong A.T	C	Titik Operasi menunjukkan kedudukan titik yang mewakili nilai $I_C$ dan $V_C$ bila ada voltan pincang A.T diberikan pada litar.
D	Rumus Titik Pengendalian A.T ( Titik -Q )	D	$\hookrightarrow I_B = \frac{V_{BB}}{R_B}$ $\hookrightarrow I_C = \beta I_B \quad \hookrightarrow I_{CQ} = I_C$ $\hookrightarrow V_C = V_{CC} - I_C \cdot R_L$ $\hookrightarrow V_{CQ} = V_C$
E	Rumus Titik Potong A.T	E	$\hookrightarrow I_{C(tepu)(at)} = \frac{V_{CC}}{R_C}$ $\hookrightarrow V_{C(alih)(at)} = 0$

Rajah S2(c)

(10 markah)

TERBUKA


- S3** (a) Nyatakan perbezaan  $\beta_{a.t}$  dan  $\beta_{a.u}$ .  
(4 markah)
- (b) Jelaskan definisi garis beban A.T dan lakarkan rajah garis beban A.T.  
(6 markah)
- (c) Dengan merujuk kepada litar **Rajah S3(c)**, lukiskan garis beban a.t bagi litar pengeluar sepunya berikut dan tandakan kedudukan titik-Q. Anggap  $\beta=100$ .  
(10 markah)

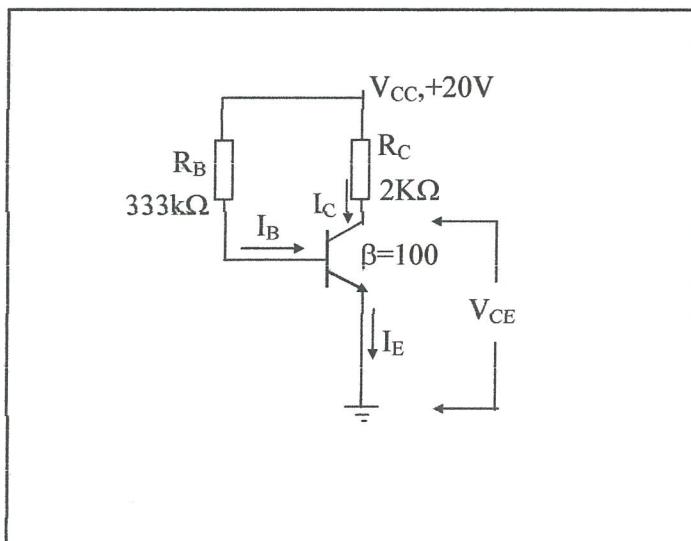**Rajah S3(c)**

- S4** (a) Senaraikan ciri-ciri tapak-sepunya dan pengeluar-sepunya dalam bentuk jadual.  
(10 markah)
- (c) Pengayun *Astable Multivibrator*, *Monostable Multivibrator* dan *Dwistable Multivibrator* adalah jenis yang menghasilkan gelombang keluaran bukan berbentuk sinus. Terangkan fungsi komponen perintang dan pemuat dan seterusnya kendalian litar salah satu pengayun tersebut.  
(10 markah)

**TERBUKA**

- S5 (a) Lakarkan gambarajah blok pengayun harmonik dan bukan harmonik. (4 markah)
- (b) Litar penjanaan frekuensi bagi pengayun terbahagi kepada dua, iaitu pengayun yang menjanakan frekuensi audio dan pengayun yang menjanakan frekuensi radio. Terangkan tentang kedua-duanya dan berikan contoh-contoh pengayun bagi kedua-dua kategori ini. (6 markah)
- (c) Nyatakan jenis pengayun pada Rajah S5(c) dan terangkan kendalian litar berserta dengan rumusan ayunan dan gandaan voltan. (10 markah)

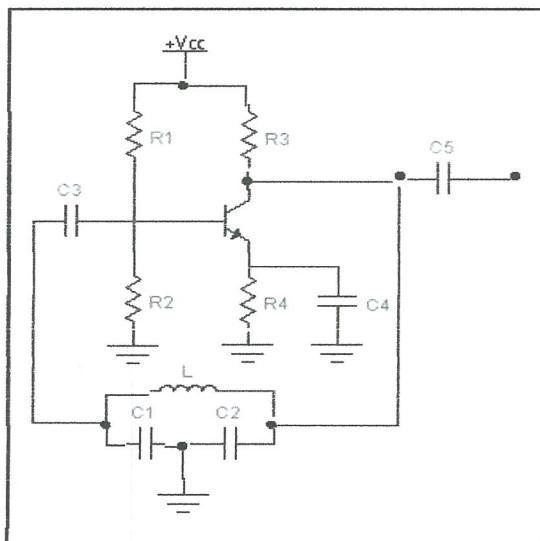**Rajah S5(c)****-SOALAN TAMAT-****TERBUKA**