

SULIT



UTHM

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA


PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER II SESI 2018/2019

NAMA KURSUS	:	ELEKTRONIK 2
KOD KURSUS	:	BBV 30303
KOD PROGRAM	:	BBE
TARIKH PEPERIKSAAN	:	JUN/JULAI 2019
JANGKA MASA	:	3 JAM
ARAHAN	:	JAWAB SEMUA SOALAN

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG LIMA (5) MUKA SURAT

TERBUKA^{SULIT}

- S1** (a) Senaraikan tiga (3) tatarajah peranti separuh pengalir transistor litar penguat.
(3 markah)
- (b) Nyatakan tiga (3) keperluan supaya suatu pengayun boleh beroperasi.
(3 markah)
- (c) Senaraikan empat (4) jenis pengayun RC
(4 markah)
- (d) Terangkan peranan kapasitor ketika,
i. litar persamaan arus terus (a.t)
ii. arus ulang alik (a.u).
(5 markah)
- (e) Merujuk kepada Rajah S1(e) dibawah,

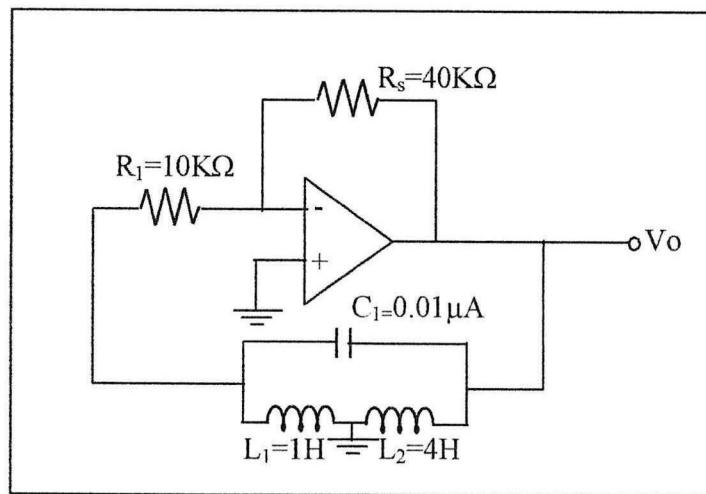

- i. namakan jenis pengayun tersebut.
ii. kirakan frekuensi ayunan bagi litar tersebut.
iii. namakan komponen-komponen yang mempengaruhi frekuensi ayunan.
(10 markah)


- S2** (a) Nyatakan dua (2) jenis penguat suap balik dan lakarkan setiap jenis penguat suap balik tersebut. (4 markah)
- (b) Lengkapkan Jadual **S2(b)** di bawah berdasarkan kepada ciri-ciri litar tatarajah tapak sepunya.

Jadual S2(b)


Kerintangan Masukan	
Kerintangan Keluaran	
Penggandaan Arus	
Beza Fasa	
Gandaan Voltan	
Gandaan Kuasa	

(6 markah)

- (c) Lakarkan graf lengkok ciri I-V bagi pemungut transistor pengeluar-sepunya apabila $I_c = 1 \text{ mA}$ hingga 5 mA , $V_c = 1 \text{ V}$ hingga 5V dan $I_B = 20 \mu\text{A}$ hingga $100 \mu\text{A}$. (7 markah)
- (d) Satu amali yang berkaitan dengan *op-amplifier* dijalankan oleh sekumpulan pelajar, mereka mendapati bahawa *op-amplifier* adalah penguat isyarat secara a.t atau a.u. Berdasarkan Jadual **S2(d)** dibawah, lengkapkan gelombang yang diperolehi. (8 markah)

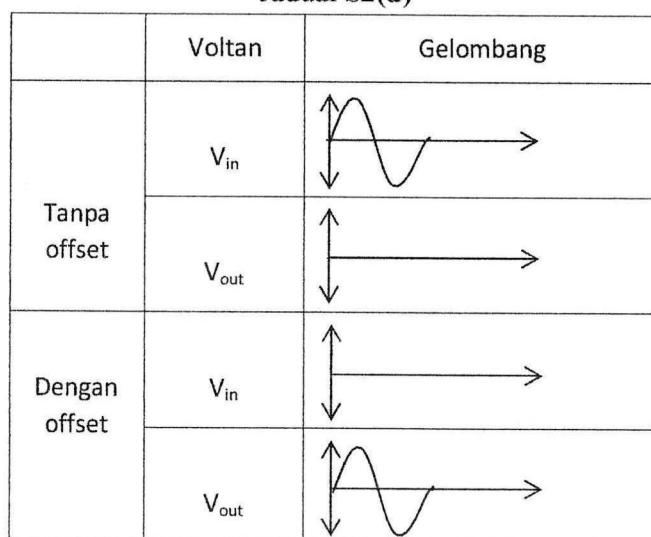
Jadual S2(d)

- S3** (a) Senaraikan dua (2) perkara yang boleh diabaikan dalam konsep transistor unggul untuk litar pemungut tapak.
(2 markah)
- (b) Nyatakan tiga (3) jenis kelas amplifier
(3 markah)
- (c) Jelaskan perbezaan $\beta_{a.t}$ dan $\beta_{a.u}$.
(4 markah)
- (d) Terangkan definisi garis beban a.t dan lakarkan rajah garis beban a.u.
(6 markah)
- (e) Berdasarkan Rajah S3(e),
i. lukiskan litar persamaan a.t
ii. lukiskan litar persamaan a.u
iii. kirakan nilai r_e , Z_i , Z_o dan A_v
(10 markah)

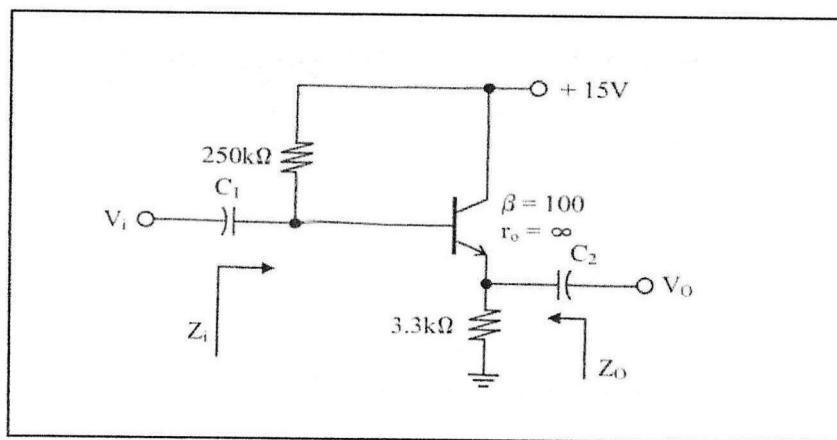

Rajah S3(e)

- S4** (a) Nyatakan tiga (3) ciri *op-amplifier* yang biasa digunakan dalam peralatan elektronik.
(3 markah)
- (b) Lakarkan simbol dan terminal yang terdapat dalam rajah *op-amplifier* serta nyatakan dua (2) jenis voltan masukan bagi *op-amplifier* tersebut.
(6 markah)
- (c) Senaraikan lapan (8) perbandingan ciri unggul dan ciri sebenar yang terdapat dalam litar *op-amplifier*.
(8 markah)
- (d) Nyatakan jenis pengayun pada Rajah S4(d) dan terangkan kendalian litar berserta dengan rumus ayunan dan gandaan voltan.
(8 markah)

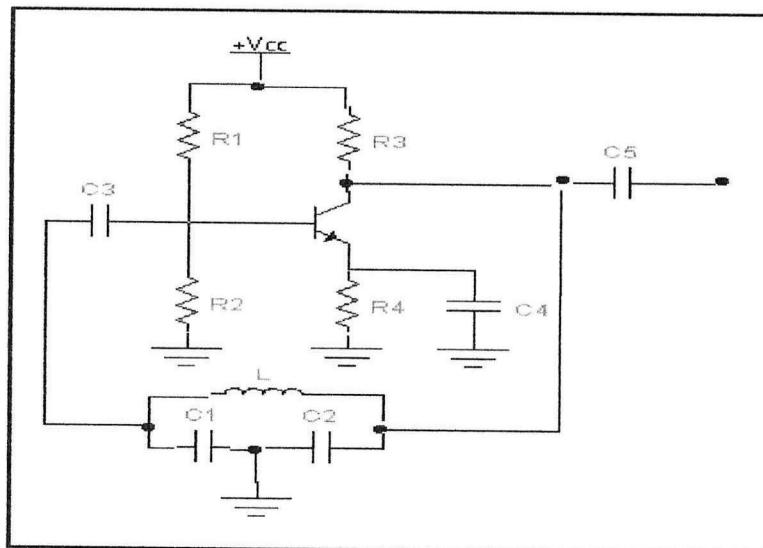

Rajah S4(d)

-SOALAN TAMAT-