

SULIT



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2010/2011

NAMA KURSUS	:	PENGALATAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
KOD KURSUS	:	BBT 3632
PROGRAM	:	SARJANA MUDA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
TARIKH PEPERIKSAAN	:	NOVEMBER / DISEMBER 2010
JANGKA MASA	:	2 JAM
ARAHAN	:	JAWAB EMPAT SOALAN SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNG 7 MUKA SURAT

SULIT

- S1 (a) Terangkan konsep pengukuran dengan jelas. (3 markah)
- (b) Takrifkan alatan analog nol dan alatan analog pesongan dengan bantuan gambarajah. (6 markah)
- (c) Takrifkan istilah kejituhan, kepekaan dan kepersisan serta nyatakan contoh untuk setiap satunya. (6 markah)
- (d) Sebuah perintang 1000Ω dengan ketepatan $\pm 10\%$ membenarkan arus sebanyak 10 mA melaluinya. Arus tersebut diukur dengan Meter Ampere analog pada julat 20mA dengan ketepatan $\pm 2\%$ daripada skala penuh. Kirakan kuasa yang dilesapkan oleh perintang tersebut dan tentukan ketepatan yang terhasil. (10 markah)
- S2 (a) Asas bagi kebanyakan meter analog adalah berdasarkan gerakan meter magnet kekal gegelung bergerak (MKGB) atau gerakan meter d'Arsonval. Lukiskan binaan asas dan terangkan prinsip pengendaliannya. (5 markah)
- (b) Meter MKGB mempunyai $R_m = 2 \text{ k}\Omega$ dan $I_{psp} = 100 \mu\text{A}$. Dengan menunjukkan jalan kerja yang jelas, rekakan meter Ampere berbilang julat menggunakan pirau Ayrton atau pirau semesta yang mempunyai julat 25 mA , 65 mA dan 100 mA . (20 markah)

S3 (a) Lukis dan labelkan litar bagi tetimbang Maxwell.
 (5 markah)

(b) Tetimbang asas au pada rajah S3(b) mempunyai nilai-nilai berikut:


$$Z_1 : R_1 = 2 \text{ k}\Omega \text{ selari dengan } C_1 = 0.047 \mu\text{F}$$

$$Z_2 : R_2 = 1 \text{ k}\Omega \text{ sesiri dengan } C_2 = 0.47 \mu\text{F}$$

$$Z_3 : C_3 = 0.5 \mu\text{F}$$


Dengan menunjukkan jalan kerja yang jelas, dapatkan komponen lengan Z_4 dan nilai-nilainya, jika frekuensi bekalan ialah 1 kHz.

(20 markah)

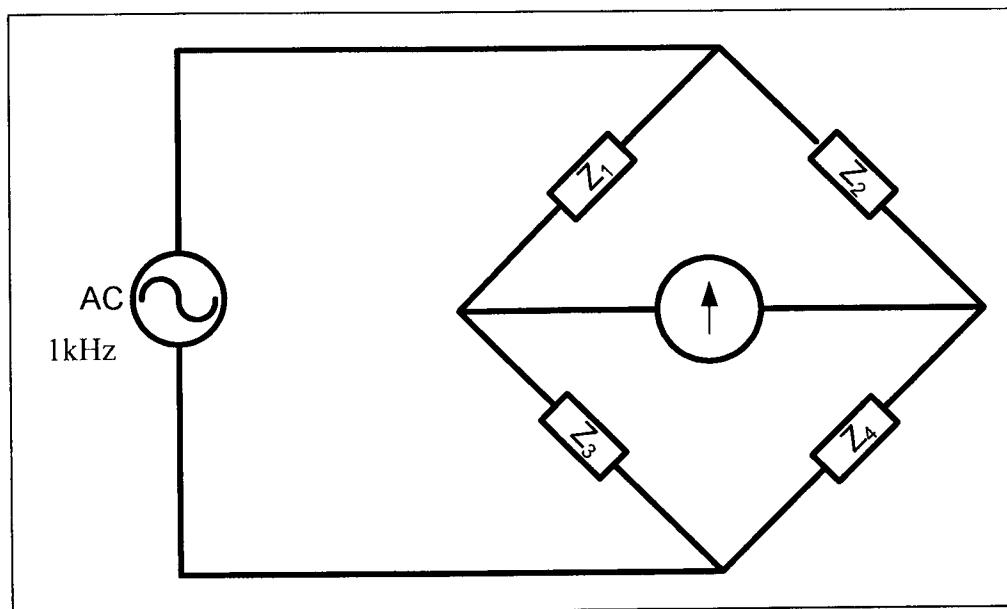

Rajah S3(b)

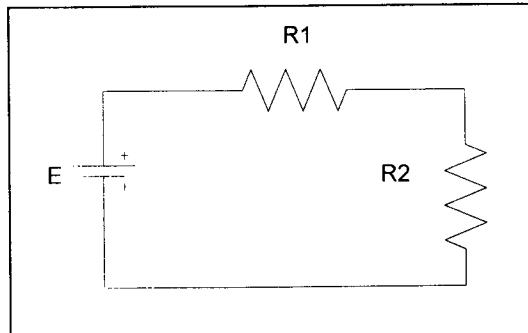- S4 (a) Berdasarkan rajah S4(a), terangkan bagaimana untuk menentukan ralat bebanan, jika meter volt disambungkan selari dengan R_2 . (7 markah)




Rajah S4(a)

- (b) Rajah S4(b) menunjukkan litar meter ohm. Arus pesongan skala penuh $I_{sp} = 100 \mu\text{A}$, rintangan gegelung $R_m = 1 \text{ k}\Omega$ dan bateri $E = 3 \text{ V}$ digunakan.

(i) Berapakah nilai rintangan R_z ? (2 markah)

(ii) Tentukan nilai R_x yang diukur jika penunjuk meter ohm menunjukkan 0.25psp, 0.40psp, 0.5psp dan 0.75psp. Lakarkan skala meter tersebut (14 markah)

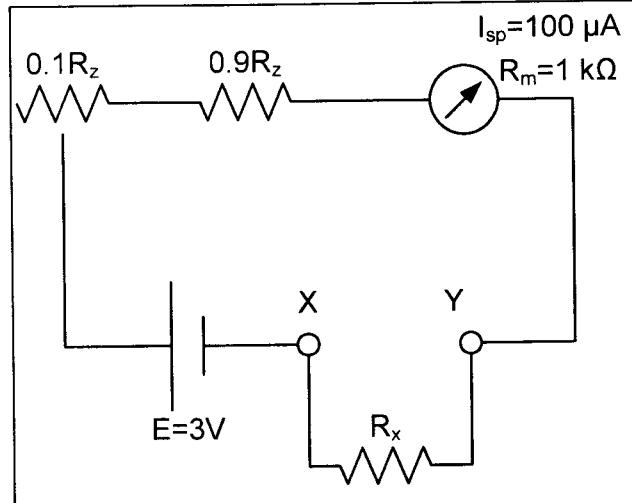(iii) Jika bateri mereput sebanyak 10 % selepas penggunaan, berapakah ralat bacaan pada pertengahan skala meter ohm? (2 markah)




Rajah S4(b)

- S5 (a) Rekakan sebuah meter volt arus terus menggunakan $I_{sp} = 2 \text{ mA}$, rintangan dalaman $= 100 \Omega$ dengan menggunakan julat $0 - 10 \text{ V}$, $0 - 50 \text{ V}$, $0 - 250 \text{ V}$ dan $0 - 500 \text{ V}$.

(6 markah)

- (b) Kirakan nilai rintangan pendarab, R_s bagi litar Rajah S5 (b).

(5 markah)

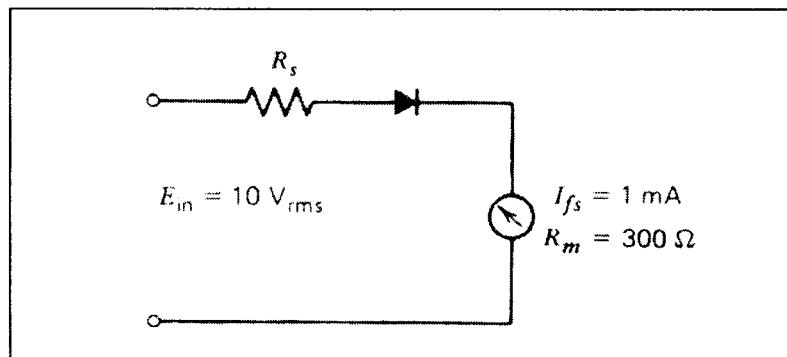


Rajah S5(b)

- (c) Berdasarkan Rajah S5 (c) setiap diod pada litar penerus gelombang penuh mempunyai nilai rintangan hadapan sebanyak 50Ω dan rintangan balikan yang infiniti.

- (i) Tentukan nilai rintangan pendarab, R_s .
- (ii) Kira kepekaan au, (Sau).
- (iii) Kira kepekaan at, (Sat).


(14 markah)

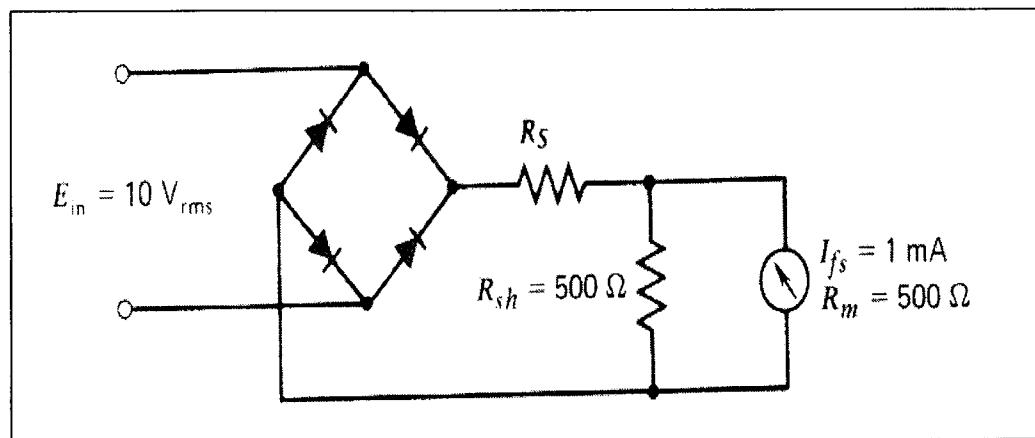

Rajah S5 (c)

- S6 (a) Tetimbang Wheatstone pada Rajah S6 (a) dibekalkan dengan voltan 12 V dan nilai rintangan pada setiap lengan adalah $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1.5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 4 \text{ k}\Omega$, dan $R_4 = 3.6 \text{ k}\Omega$ dan $R_g = 1 \text{ k}\Omega$. Kirakan nilai arus I_g pada meter.

(10 markah)

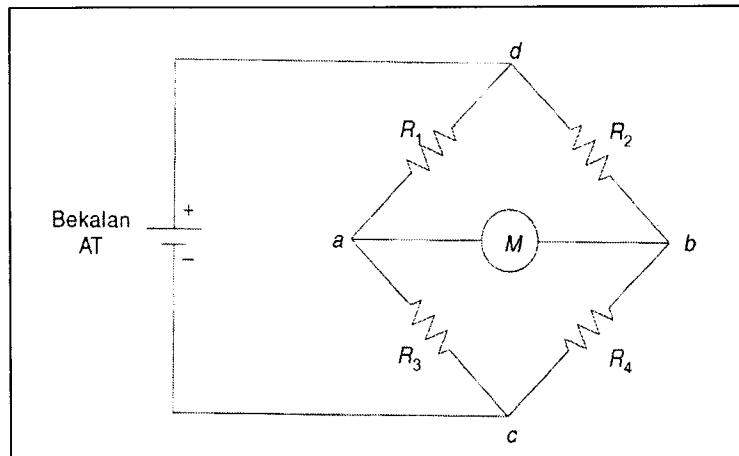


Rajah S6 (a)

- (b) Berdasarkan Rajah S6 (b) di bawah.

- Namakan tetimbang tersebut.
- Apakah kegunaan utama tetimbang ini.
- Tentukan R_x dan C_x dengan kaedah pembuktian.

(15 markah)

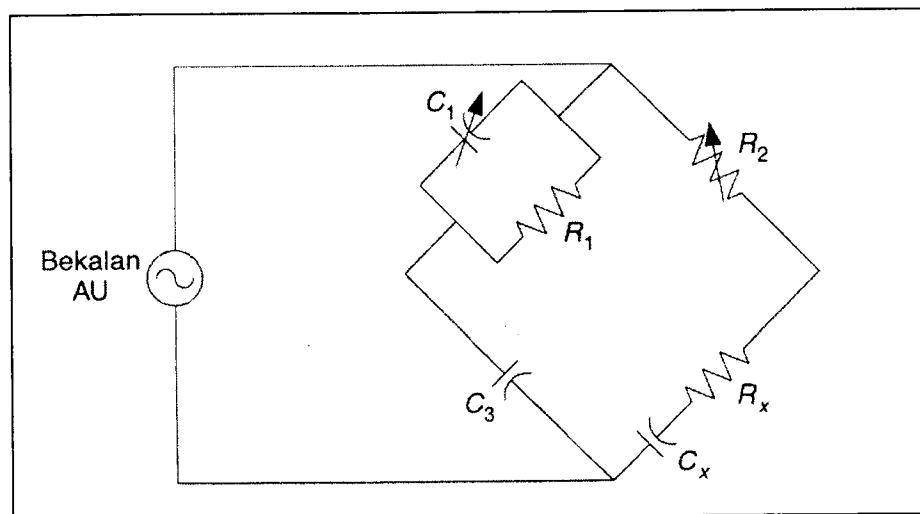

Rajah S6 (b)

- S7 (a) Nyatakan dua kegunaan utama bagi osiloskop dalam bidang kejuruteraan elektrik. (2 markah)
- (b) Berbantukan gambarajah, terangkan fungsi tiub sinar katod dengan lengkap. (8 markah)
- (c) Gelombang segitiga dengan frekuensi 500 Hz dan $V_p = 40 \text{ V}$ dimasukkan ke plat pesongan tegak CRT(saluran A) osiloskop. Plat pesongan datar menerima isyarat dari picuan dalaman yang merupakan gelombang mata gergaji dengan frekuensi 250 Hz dan $V_p = 20 \text{ V}$. Jika kepekaan pesongan plat ialah 0.1 volt/div, lakarkan gelombang yang dipaparkan pada skrin osiloskop. (15 markah)