



## KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

### PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 1 SESI 2006/07

NAMA MATAPELAJARAN : SISTEM KAWALAN

KOD MATAPELAJARAN : DEK 3123

KURSUS : 3 DEE / DEX / DET

TARIKH PEPERIKSAAN : NOV 2006

JANGKA MASA : 3 JAM

ARAHAN : JAWAB EMPAT (4) SOALAN  
SAHAJA DARIPADA ENAM (6)  
SOALAN.

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI 12 MUKA SURAT

## SOALAN DALAM BAHASA MELAYU

- S1** (a) Berikan dua kelebihan sistem kawalan gelung buka dan dua kelebihan sistem kawalan gelung tertutup.  
(4 markah)

- (b) Sistem yang mempunyai banyak masukkan dalam Rajah S1 (c) mempunyai dua masukkan ( $X_1, X_2$ ) dan satu keluaran (Y). Dengan menggunakan Teorem Tindihan, buktikan bahawa :

$$Y = \frac{G_1 G_2 X_1 + G_2 X_2}{1 + G_1 G_2 H_1 H_2}$$

(8 markah)

- (d) Dengan merujuk kepada Rajah S1 (d). Ringkaskan gambarajah blok dan dapatkan rangkap pindah (C/R) dengan hanya mengubah kedudukan simpang penjumlahan.

(13 markah)

- S2** (a) Sebuah sistem diwakili oleh persamaan kebezaan:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = 2r(t)$$

Di mana keadaan awal adalah  $y(0) = 1, \frac{dy}{dt}(0) = 0$  dan  $r(t)=1, t \geq 0$ .

Selesaikan persamaan ini, dan cari nilai  $y(t)$  apabila  $t$  menghampiri infiniti.  
(10 markah)

- (b) Sebuah trak dengan muatan menghasilkan daya F pada pegas penyokong dan kelenturan tayar seperti ditunjukkan pada Rajah S2 (b)i. Model untuk pergerakan tayar adalah seperti ditunjukkan pada Rajah S2(b)ii. Dapatkan rangkap pindah  $X_1(s)/F(s)$ .  
(5 markah)

- (c) Pertimbangkan sebuah litar arus ulangalik seperti pada Rajah S2 (c).

- (i) Dengan menggunakan kaedah kaedah pembahagi voltan, tunjukkan bahawa rangkap pindah rangkaian adalah :

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{sL_1(R_2 + sL_1)R_3C_1s}{(sL_1 + R_2)[(R_2 + sL_1)R_3C_1s + (R_1C_1s + 1)(R_2 + R_3 + sL_1)]}$$

(8 markah)

- (ii) Lakarkan kutub dan sifar dalam satah-s apabila  $R_1=1, R_2=1, R_3=1, L_1=1$  dan  $C_1=1$ .

(2 markah)

- S3 Untuk motor DC kawalan angker dalam Rajah S3 (a):  
 (a) Dapatkan semua persamaan dalam domain S yang boleh menghubungkan keluaran ( $\theta_L$ ) dan masukkan ( $V_a$ ) sistem dengan menganggap  $K_t$  adalah pemalar dayakilas motor dan  $K_b$  adalah pemalar dge balik. (5 markah)

- (b) Buktikan bahawa rangkap pindah  $\left(\frac{\theta_L(s)}{V_a(s)}\right)$  sistem diberikan oleh :

$$\frac{\theta_L(s)}{V_a(s)} = \frac{\left(\frac{N_1}{N_2}\right) Kt}{J_p L_a S^3 + (B_p L_a + J_p R_a) S^2 + (B_p R_a + K_t K_b) S}$$

$$\text{dimana } J_p = J_m + J_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \text{ dan } B_p = B_m + B_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$$

(10 markah)

- (c) Jika  $L_a=0$ ,  $N_1=50$ ,  $N_2=250$ ,  $J_m=2 \text{ kg-m}^2$ ,  $J_L=75 \text{ kg-m}^2$ ,  $B_m=5 \text{ N-m s/rad}$ ,  $B_L=125 \text{ N-m s/rad}$  dan lengkung dayakilas-halaju seperti ditunjukkan pada Rajah S3(c)i.

- (i) Dapatkan  $\frac{\theta_L(t)}{V_a(t)}$  (8 markah)

- (ii) Lakarkan sambutan keluaran ( $\theta_L(t)$ ) apabila fungsi voltan masukkan ( $V_a(t)$ ) adalah seperti ditunjukkan pada Rajah S3(c)ii.

(2 markah)

- S4 Dalam ujikaji “Pengecaman dan Rekabentuk Unsur” untuk sistem kawalan kedudukan gelung tertutup, data yang diperolehi oleh salah satu kumpulan adalah seperti ditunjukkan dibawah:

$$n = 30$$

$$K_p = 3 \text{ v/rad}$$

$$K_g = 0.02 \text{ v/rads}^{-1}$$

$$T = 100 \text{ ms}$$

$$K_a K_s K_g = 40$$

- (a) Merujuk kepada Rajah S4 (a), dapatkan  $\frac{\theta_o}{\theta_i}$ . (6 markah)

- (b) Jika  $K_1=0.1$ , dengan membandingkan keputusan diperolehi daripada S4(a) dengan prototaip piawai sistem tertib kedua diberi oleh :

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Dapatkan:

- (i) Frekuensi Tabii ( $\omega_n$ )
- (ii) Nisbah Redaman ( $\xi$ )
- (iii) Lajakkan Maksima ( $\mu_s$ )
- (iv) Masa naik ( $T_r$ )
- (v) Masa penetapan ( $T_s$ ) untuk jalur  $\pm 2\%$
- (vi) Masa Puncak ( $T_p$ )

(12 markah)

- (c) Kirakan nilai  $K_1$  yang memberikan lajakan maksima ( $\mu_s$ ) 0.1353

(7 markah)

- S5 (a) Untuk rangkap pindah gelung tertutup, terangkan syarat yang boleh menyebabkan sebuah sistem dalam keadaan stabil, tidak stabil dan stabil kritikal.. (3 markah)
- (b) Apakah fungsi kriteria Routh Hurwitz? (3 markah)
- (c) Dengan merujuk kepada sistem yang ditunjukkan pada Rajah S5(c).
- (i) Tentukan julat bagi gandaan  $K$ , dimana akan menyebabkan sistem itu stabil, tak stabil dan marginally stabil. Anggap  $K > 0$  (6 markah)
  - (ii) Tentukan bilangan kutub yang terhasil pada bahagian separuh satah kiri, separuh satah kanan dan paksi  $j\omega$  bagi sistem tersebut berada dalam keadaan stabil, tidak stabil dan marginally stabil. (6 markah)
- (d) Tentukan kestabilan bagi fungsi rangkap pindah gelung tertutup dibawah.:  

$$T(s) = \frac{10}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 5s + 3}$$
 (7 markah)
- S6 (a) Lakarkan gambarajah blok pemprosesan digital bagi isyarat analog dan gelombang keluaran bagi setiap blok tersebut. (10 markah)
- (b) Berikan empat kelebihan untuk pemproses digital untuk isyarat analog. (4 markah)
- (c) Lakarkan litar DAC 7 bit, nyatakan voltan keluaran,  $V_o$  dalam sebutan voltan rujukan,  $V_R$ . Jika nombor digitalnya adalah 1101101, kirakan voltan keluaran DAC pada voltan rujukan, 10V. (6 markah)
- (d) Terangkan dengan ringkas litar multiplexer dan litar sampling dan pegang. (5 markah)

## SOALAN DALAM BAHASA INGGERIS.

- Q1** (a) Give two advantages of an open loop system and two advantages of close Loop system? (4 marks)
- (b) The multi-input system in Figure Q1 (c) consist of two inputs ( $X_1, X_2$ ) and one output (Y). By using Superposition Theorem, prove that
- $$Y = \frac{G_1 G_2 X_1 + G_2 X_2}{1 + G_1 G_2 H_1 H_2}$$
- (8 marks)
- (c) Referring to the Figure Q1 (d). Reduce the block diagram and find the transfer function (C/R) only by changing summing point position. (13 marks)

- Q2** (a) Consider a system represented by the differential equation:
- $$\frac{d^2y}{dt^2} + 4\frac{dy}{dt} + 3y = 2r(t)$$
- where the initial conditions are  $y(0) = 1$ ,  $\frac{dy}{dt}(0) = 0$  and  $r(t)=1$ ,  $t \geq 0$ . Solve this equation and find the value of  $y(t)$  when  $t$  reaches infinity. (10 marks)
- (b) A load added to a truck results in a force F on the support spring and the tire flexes as shown in Figure Q2 (b)i. The model for the tire movement is shown in Figure Q2 (b)ii. Determine the transfer function  $X_1(s)/F(s)$ .
- (5 marks)
- (c) Consider an AC circuit shown in Figure Q2 (c).
- (i) By using voltage divider method, show that the transfer functions of the network
- $$is \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{sL_1(R_2 + sL_1)R_3C_1s}{(sL_1 + R_2)[(R_2 + sL_1)R_3C_1s + (R_1C_1s + 1)(R_2 + R_3 + sL_1)]}$$
- (8 marks)
- (ii) Sketch the pole and zero in S-plane when  $R_1=1$ ,  $R_2=1$ ,  $R_3=1$ ,  $L_1=1$  dan  $C_1=1$ . (2 marks)

**Q3** For the armature controlled DC motor system in Figure Q3 (a):

- (a) Find all the equation in s-domain, that can relate output ( $\theta_L$ ) and input ( $V_a$ ) of the system by assumption that  $K_t$  is motor torque constant and  $K_b$  is back emf constant. (5 marks)

- (b) Prove that the transfer function  $\left(\frac{\theta_L(s)}{V_a(s)}\right)$  of the system is given by :

$$\frac{\theta_L(s)}{V_a(s)} = \frac{\left(\frac{N_1}{N_2}\right) Kt}{J_p L_a s^3 + (B_p L_a + J_p R_a) s^2 + (B_p R_a + K_t K_b) s}$$

Where  $J_p = J_m + J_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$  and  $B_p = B_m + B_L \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$

(10 marks)

- (c) If  $L_a=0$ ,  $N_1=50$ ,  $N_2=250$ ,  $J_m=2 \text{ kg-m}^2$ ,  $J_L=75 \text{ kg-m}^2$ ,  $B_m=5 \text{ N-m s/rad}$ ,  $B_L=125 \text{ N-m s/rad}$  and torque-speed curve is shown in Figure Q3(c)i.

- (i) Find  $\frac{\theta_L(t)}{V_a(t)}$

(8 marks)

- (ii) Sketch the output response ( $\theta_L(t)$ ) when the input voltage function ( $V_a(t)$ ) is as shown in Figure Q3(C)ii.

(2 marks)

**Q4** From the experiments of “Elementary Identification and Design” for a close loop position control system, the data gathered by one of the group is as shown below:

$$n = 30$$

$$K_p = 3 \text{ v/rad}$$

$$K_g = 0.02 \text{ v/rads}^{-1}$$

$$T = 100 \text{ ms}$$

$$K_a K_s K_g = 40$$

- (a) Referring to Figure Q4 (a), find  $\frac{\theta_o}{\theta_i}$ .

(6 marks)

- (b) If  $K_l=0.1$ , by comparing the result obtain in question Q4(a) to a standard prototype of a second order system given by :

$$\frac{\theta_o}{\theta_i} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Find:

- (i) Natural frequency ( $\omega_n$ )
- (ii) Damping ratio ( $\xi$ )
- (iii) Maximum overshoot ( $\mu_s$ )
- (iv) Rise time ( $T_r$ )
- (v) Settling time ( $T_s$ ) for  $\pm 2\%$  band
- (vi) Peak time( $T_p$ )

(12 marks)

- (c) Calculate the value of  $K_l$  that give a 0.1353 of maximum overshoot ( $\mu_s$ )

(7 marks)


- Q5** (a) For the close loop transfer function, explain the condition that can cause the system becomes stable, unstable and marginally stable. (3 marks)
- (b) What is the function of Routh Hurwitz criterion? (3 marks)
- (c) By referring the system shown in Figure Q5(c).  
 (i) Find the range of gain,  $K$ , which will cause the system to be stable, unstable, and marginally stable. Assume  $K>0$  (6 marks)  
 (ii) Find the number of poles in the left half-plane, right half-plane, and  $j\omega$ -axis for the system when stable, unstable and marginally stable. (6 marks)
- (d) Determine the stability of the close-loop transfer function:  

$$T(s) = \frac{10}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 5s + 3}$$
 (7 marks)
- Q6** (a) Sketch the block diagram of digital processor for analog signal and output waveform for each block. (10 marks)
- (b) Give four advantages of digital processor for analog signal. (4 marks)
- (c) Sketch 7 bit DAC circuit, find the output voltage,  $V_o$  with respect to reference voltage,  $V_R$ . If the digital number of the circuit is 1101101, calculate the output voltage of the DAC when the reference voltage is 10V. (6 marks)
- (d) Briefly explain multiplexer circuit and sampling and hold circuit. (5 marks)

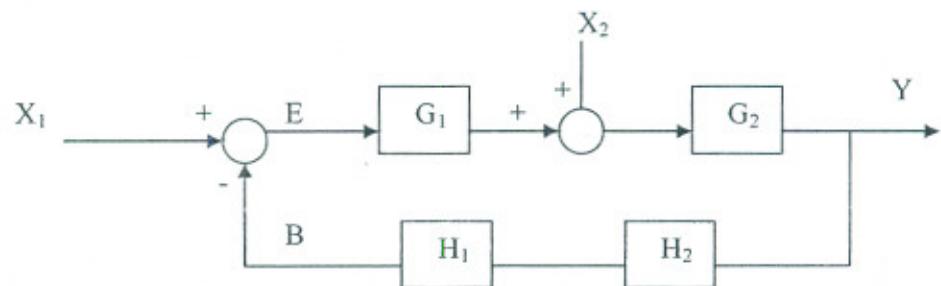
## PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI : I / 2006/07  
 MATAPELAJARAN : SISTEM KAWALAN

KURSUS : 3  
 DEE/DEX/DET  
 KOD : DEK 3123  
 MATAPELAJARAN



Rajah S1(c) / Figure Q1 (c)

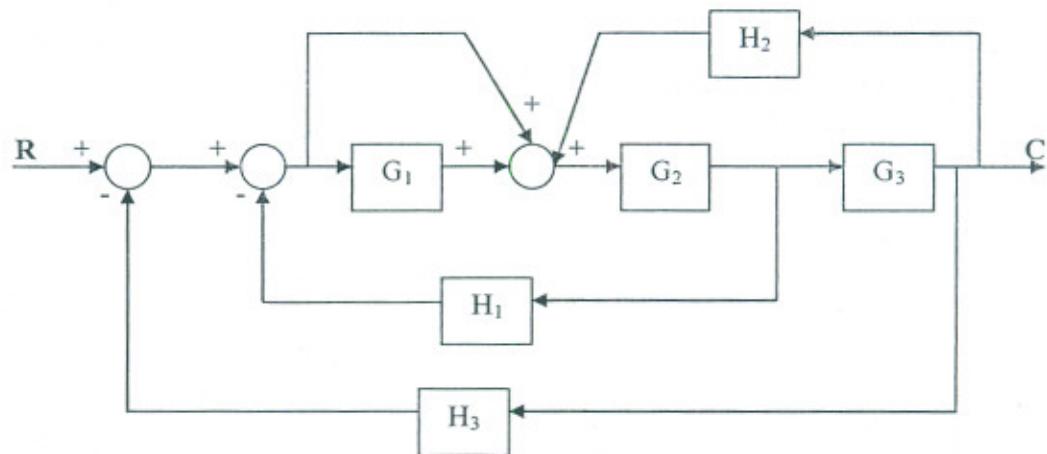

Rajah S1(d)/Figure Q1(d)


## PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI : I / 2006/07


KURSUS

: 3  
DEE/DEX/DET

MATAPELAJARAN : SISTEM KAWALAN

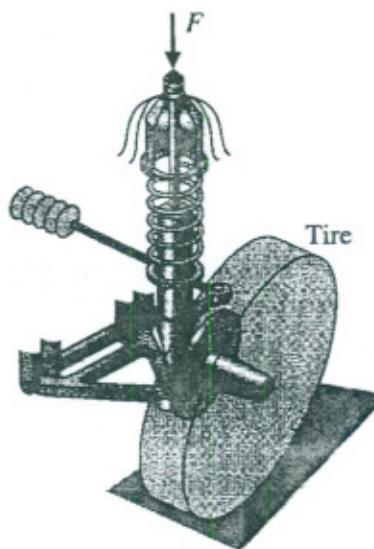KOD  
MATAPELAJARAN

Rajah S2(b)(i)/Figure Q2(b)(i)

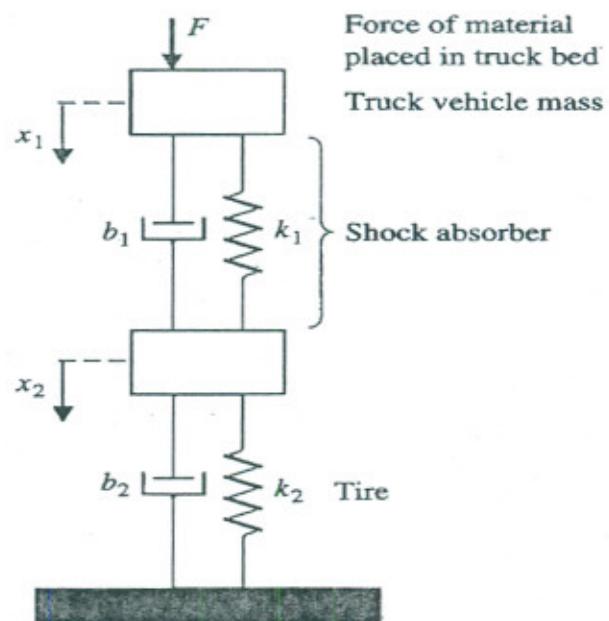

Rajah S2(b)(ii)/Figure Q2(b)(ii)

## PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI : I / 2006/07


KURSUS

: 3  
DEE/DEX/DET


MATAPELAJARAN : SISTEM KAWALAN

KOD  
MATAPELAJARAN

: DEK 3123

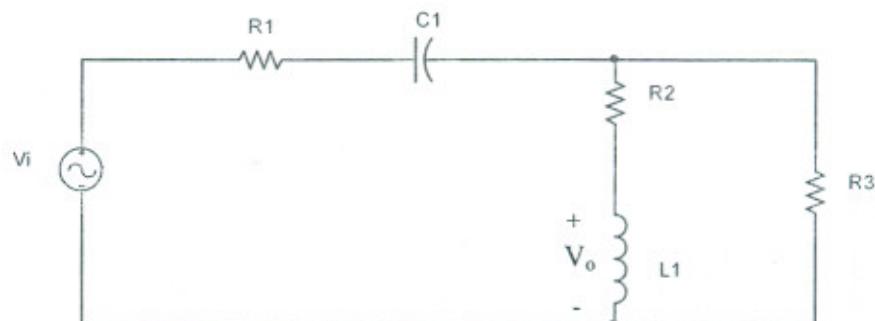

Rajah S2(c)/Figure Q2(c)

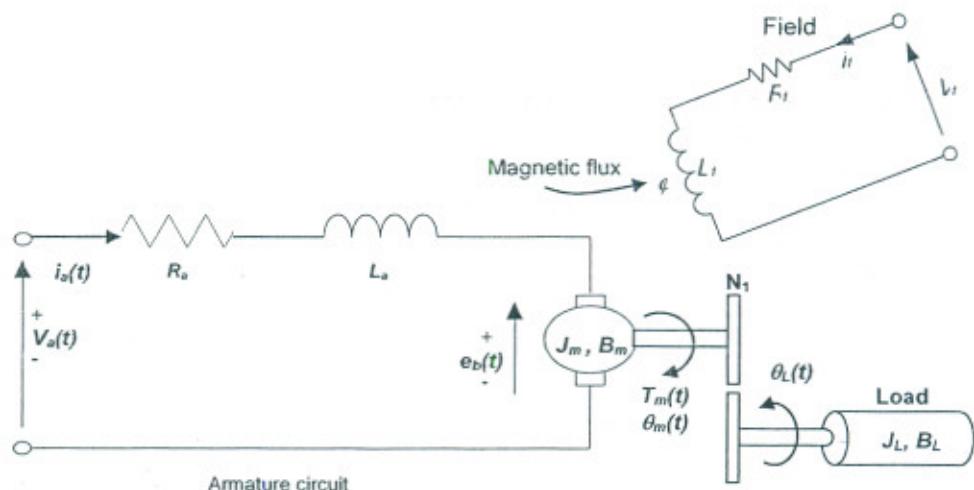

Rajah S3(a)/Figure Q3(a)


## PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI : 1 / 2006/07


KURSUS

: 3

MATAPELAJARAN : SISTEM KAWALAN

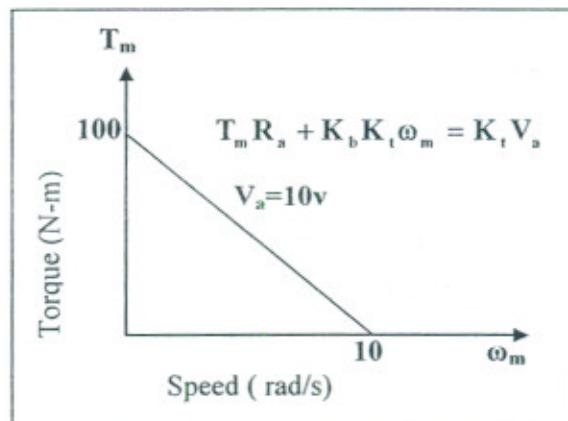KOD  
MATAPELAJARANDEE/DEX/DET  
: DEK 3123


Rajah S3(c)(i)/Figure Q3(c)(i)

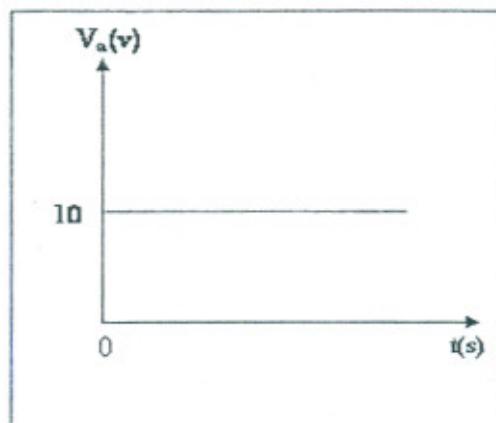


Rajah S3(c)(i)/Figure Q3(c)(i)

## PEPERIKSAAN AKHIR

SEMESTER/SESI	:	1 / 2006/07	KURSUS	:	3
MATAPELAJARAN	:	SISTEM KAWALAN	KOD	DEE/DEX/DET	
			MATAPELAJARAN	:	DEK 3123

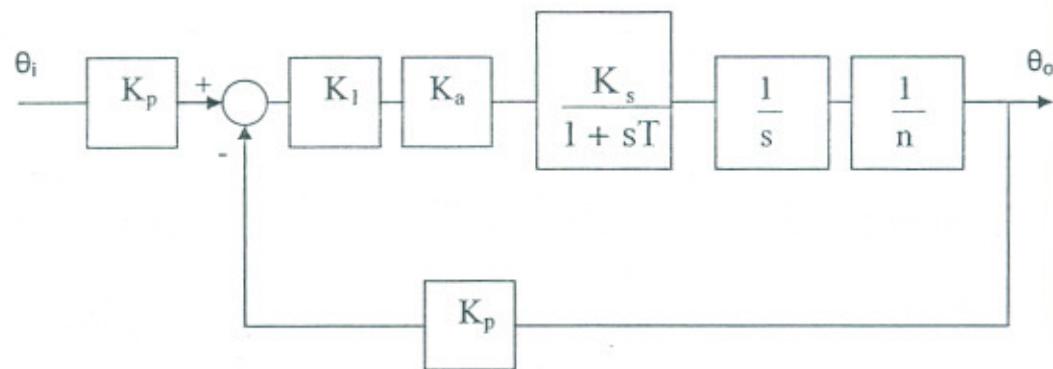

Rajah S4(a)/Figure Q4(a)

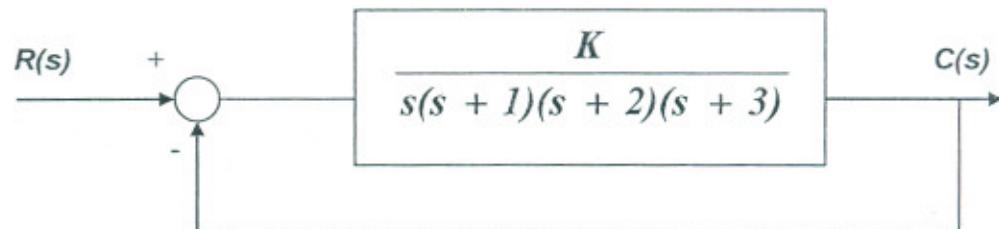

Rajah S5(c)/Figure Q5(c)